

บรรณาธิการ

ภาษาไทย

หนังสือ

จำเป็น ช่วงใจตี. สิตวิทยาการเรียนรู้. นครหลวง: โรงพิมพ์การศาสนา (๒๕๙๔):

๔๙ - ๘๓.

นิพนธ์ ศุขบรีดี. เทคนิคโนโลยีทางการศึกษา., ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนกรินทร์วิโรจน์บางแสณ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๗๗): ๑๖-๑๙.

เบรื่อง ภูมิ. การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป. คู่มือประกอบการเรียนวิชา Multimedia Approach for Programmed Instruction ของนิสิตปริญญาโทสาขาโสต-หัตถศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนกรินทร์วิโรจน์ วิทยาเขตปราสาณมีตร, ๖๗.

วนิดา นิ่มเสนา และ จุราทิพย์ บุญยทรรศน์. "การจัดระบบ". เอกสารวิชา-การโสตหัตถศึกษา แผนกวิชาโสตหัตถศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๗๗): (อั้กสำเนา) ๖-๘.

สุนันท์ ปัทมาคม. "ทำความรู้จักกับบทเรียนสำเร็จรูป." (เอกสารประกอบคำบรรยาย Programmed instruction แผนกวิชาโสตหัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (๒๕๙๕): ๑.

เอกสารประกอบคำบรรยายในการสอนวิชาการสอนแบบโปรแกรม. แผนกวิชาโสตหัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา (๒๕๗๗): ๑-๒.

อนันต์ ศรีสoga. การวัดและประเมินผลการศึกษา. สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช, (๒๕๖๐): ๒๓.

ອກວິຊານໍ້າ ສາຮີພັນຖື່ງ. ຕໍດາໄຟຟ້າກາກປົກປັບຕິ. ພິມພົກຮັງທີ ២. ພຣະນະກຣ: ສຳນັກພິມພົກ
ໂອເຕີບນສໂຕຣ, ២៤០៦.

ເອກວິທີ່ ພ ອລາງ. ບັນຫາກາກປະຄອນສຶກຂາບາງປະກາກທີ່ອ່າຈາແກ້ໄຂດ້ວຍນວກຮົມແລະ
ເທັກໂນໂລຢີທັກກາກສຶກຂາ. ເອກສາກປະກອບວິຊາສົມນາກາກປະຄອນສຶກຂາ
ແຜນກວິຊາປະຄອນກົກຂາ ບັນຫຼິຕີວິທີຍາລັຍ ຈຸພາລັງກຮຽນທາວິທີຍາລັຍ, ຂັດສຳເນາ,
(២៤១៤): ១.

ບທຄວາມ

ກຮມວິຊາກາກ ສຶກຂາວິກາກ, ກະທຽວງ. ປະມວລບທຄວາມເກົ່າກັບນວກຮົມແລະເທັກ-
ໂນໂລຢີກາກສຶກຂາ. (ພຣະນະກຣ: ໂຮງພິມພົກປູກສກາ, ២៤១៧): ១៥៣.

ສໍາເງົ່າ ນຸ້ງເຮືອງຮັດນໍ. "ກາງວາງແຜນກາກສອນ." ວິທີຍາສາຮ ປີ ២៨ ລັບປີ ០០,
(២៤២០): ១០.

ເອກສາຮອືນ ၅

ກອງແຜນງານ ສຶກຂາວິກາກ, ກະທຽວງ. ສົງລິກາກສຶກຂາອັບບັບຍ່ອງ ປິກາກສຶກຂາ ២៤២០,
(ຂັດສຳເນາ), ២.

ເຊລີມ ຕີມຊີບ. "ກາງສອນວິຊາອຸດສາຫກຮົມສິລິປີເປັນໄຟບຸກຄາລ ໂດຍໃຫ້ສໄລ໌ເຫັນເສີ່ງ"
ສາຂາວິຊາໂສຕ້ທັນສຶກຂາ ຈຸພາລັງກຮຽນທາວິທີຍາລັຍ ວິທີຍານິພນົກປົງຄູ່ມາຫາບັດທີດ
ແຜນກວິຊາໂສຕ້ທັນສຶກຂາ ບັນຫຼິຕີວິທີຍາລັຍ ຈຸພາລັງກຮຽນທາວິທີຍາລັຍ, ២៤១៤.

ຄນອມ ມຸສີກະໄຂຍ. "ກາງສຶກຂາ ເບີ່ຍບ ເທືບຜລກາກສອນວິຊາວິທີຍາຄາສົກ ເຮືອງສາຮ ເຄມີ"
ໃນຮະຕັບມົຮຍະສຶກຂາປີ ៣ ໂດຍໃຫ້ບໍ່ເຮັນແບບໂປຣແກຣມກັບກາງສອນຕາມປັດຕິ
ປົງຄູ່ມາຫານິພນົກປົງຄູ່ມາຫາບັດທີດ ມາຫາວິທີຍາລັຍຄົວນິກຣິນທຣິໂຣ
ວິທີຍາ ເຂດປະລານມີຕຣ, ២៤១៩.

พัฒนีย์ ศรีเพ็ชร์พันธุ์ "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาศาสตร์ เรื่องการสังเคราะห์แสง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาแม่รยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย." วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิชาภัณฑ์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙.

ละ เอี้ยด อุดมรัตน์ "ชุดการสอนรายบุคคล วิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาผู้ต้องครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทิศล สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘.

วนิดา วงศิริวรรณบุตร "การจัดระบบชุดการสอนรายบุคคลสำหรับวิชาการจัดการศึกษา-นอกสถานที่ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗.

รารุณี วีระธรรมานนท์ "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาศาสตร์ เรื่อง พัชดอกและฟชไร็คอก สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก สาขาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย." วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙.

สงวน สายสุมาลัย "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมลีดดิ้งวิชาการไทย เรื่อง การรับฝากรโภคเลข สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ ๑ ของโรงเรียนกรมไปรษณีย์-โภคเลข สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย." วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘.

ภาษาอังกฤษ

Book

John Cromond. "Introduction to Genetics." Press Review of Educational Research, p. 133 (June, 1953).

Kenneth Chastain. "Behavioristic and Cognitive Approaches in Programmed Instruction." Language Learning, p. 232, 1970.

Paul Saettler. "The Rise of Programmed Instruction," Change and Innovation in Elementary and Secondary Organization 2d ed., New York; Holt Rinehart and Winston Inc., 1971.

Robert C. Emling. "An Evaluation of the use of Programmed Instruction at Six Dental Schools." Dissertation Abstracts International, Vol. 36. p.1378. (September 1975).

Winfred R. Strickland. "A Comparison of Programmed Course and A Traditional Lecture Course in General Biology." Dissertation Abstracts International. Vol. 32. p.2810. (November 1971).

Other Materials

Robert O. Brown, Jr. "A Comparison Test of scores of Student Not using Programmed Instructional Materials." The Research on Programmed Instruction Washington: United States Government Printings Office, 1964.



ภาคพนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก.

รุกมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมาย : ชิงพุทธิกรรม

๑. ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการส่งกระไฟฟ้า

๑.๑ นักเรียนสามารถตอบได้ว่าพลังงานในบ้านที่ประเทศไทยใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๑.๒ นักเรียนสามารถตอบได้ว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

๑.๓ นักเรียนสามารถตอบได้ว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร

๑.๔ นักเรียนสามารถตอบได้ว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแตกต่างกันอย่างไร

๑.๕ นักเรียนสามารถตอบได้ว่าไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับแตกต่างกันอย่างไร

๑.๖ นักเรียนสามารถตอบได้ว่าไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้าในบ้านได้

๒. ใช้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าในบ้าน

๒.๑ นักเรียนสามารถให้ความหมายของคำว่าวงจรไฟฟ้าในบ้านได้

๒.๒ นักเรียนสามารถตอบได้ว่ามีเมอร์ริดไฟฟ้าโดยใช้ประโยชน์อย่างไร

๒.๓ นักเรียนสามารถให้ความหมายได้ถูกต้องของคำว่า ๑ ภูนิตได้

๒.๔ นักเรียนสามารถตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ศิรสวัสดิ์

๒.๕ นักเรียนสามารถยกหลัก เกณฑ์การเลือกขนาดของสายไฟได้

๒.๖ นักเรียนสามารถตอบได้ว่า เครื่องไฟสามารถต่อเข้ากับวงจร

ไฟฟ้าได้กี่แบบ

แบบทดสอบก่อน เรียนหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าในบ้าน

ชื่อ..... นามสกุล.....

วันที่..... เวลา

จงอ่านให้เข้าใจก่อนลงมือทำ

๑. ข้อสอบทั้งหมด ๔๐ ข้อ ข้อละ ๕ ตัวเลือก คือ ก. ข. ค. ง.
 ๒. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อละ ๑ คำตอบ แล้วทำเครื่องหมาย ทับบนช่องในกระดาษคำตอบที่ตรงกับข้อที่เลือกไว้

๑. พลังงานที่ใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้มาจากการ

- | | |
|------------------|-----------------|
| ก. พลังงานน้ำ | ข. พลังงานแก๊ส |
| ค. พลังงานน้ำมัน | ง. ภูมิพลดุกข้อ |

๒. โรงไฟฟ้าภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจาก

- | | |
|-----------|-----------------|
| ก. น้ำ | ข. ไอน้ำ |
| ค. น้ำมัน | ง. ภูมิพลดุกข้อ |

๓. พลังงานในบ้านที่ประเทศไทยยังไม่มีใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- | | |
|-------------------|----------------|
| ก. พลังงานน้ำ | ข. พลังงานแก๊ส |
| ค. พลังงานปรามาณู | ง. พลังไอน้ำ |

๔. รายชื่อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- | | |
|---------------|-------------------|
| ก. บานเมือง | ข. ชุดลวดแม่เหล็ก |
| ค. วงแหวนโลหะ | ง. ลูกสูบ |

๕. ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อเมื่อ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ก. ชุดลวดมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก | ข. ชุดลวดมุนรอบแกนของมัน |
| ค. ชุดสวิตซ์จำนวนหลายมัด | ง. ชุดลวดทำด้วยลวดทองแดง |

๖. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี ๒ ชนิด คือ

ก. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงต่ำ

ข. เครื่องกำเนิดไฟฟ้านาค เล็ก และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้านาคใหญ่

ก. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ง. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสและ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิติ

๗. วงแหวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีลักษณะดังนี้

ก. วงแหวนวงเดียวผ่าซีก

ข. วงแหวนวงเดียวไม่ผ่าซีก

ก. วงแหวนสองวงผ่าซีก

ข. วงแหวนสองวงไม่ผ่าซีก

๘. วงแหวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีลักษณะดังนี้

ก. วงแหวนวงเดียวผ่าซีก

ข. วงแหวนวงเดียวไม่ผ่าซีก

ก. วงแหวนสองวงผ่าซีก

ข. วงแหวนสองวงไม่ผ่าซีก

๙. ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับมีความแตกต่างกันที่

ก. ไฟฟ้ากระแสตรงไม่คุ้กคน ไฟฟ้ากระแสสลับคุ้กคน

ข. ไฟฟ้ากระแสตรงมีความสว่างน้อย ไฟฟ้ากระแสสลับมีความสว่างมาก

ค. ไฟฟ้ากระแสตรงไฟล์ไปทางเดียวตลอดเวลา ไฟฟ้ากระแสสลับไฟล์

สลับทิศทางอยู่ตลอดเวลา

ง. ไฟฟ้ากระแสตรงเกิดจากถ่านไฟฉาย ไฟฟ้ากระแสสลับเกิดจากเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้า

๑๐. ไฟฟ้ากระแสของประเทศไทยมีความถี่ข้างต้น

ก. ๕๐ เฮิร์ต (50Hz)

ข. ๒๒๐ โวลท์ (220V)

ค. ๑๑๐ วัตต์ (110W)

ง. ๒๒๐ วัตต์ (220W)

๑๑. หม้อแปลงไฟสามารถใช้กับไฟตึงต่อไปนี้


ก. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น

ข. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น


ค. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง

ง. ผิดหมดทุกข้อ

๑๒. ภาพดังกล่าว เป็นภาพอะไร

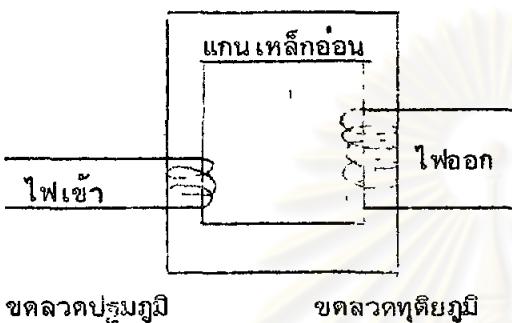

๑๓. ภาพดังกล่าว เป็นภาพอะไร

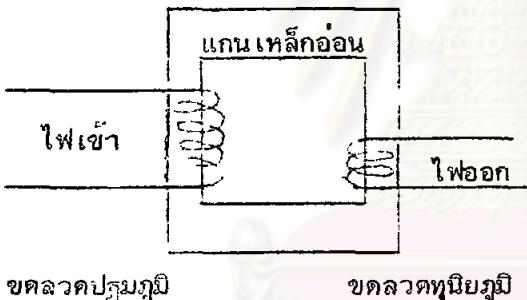

๑๔. หม้อแปลงไฟขึ้น (Step-up Transformer) มีประโยชน์ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ก. แปลงไฟให้สูงขึ้น | ข. แปลงแรงเคลื่อนไฟให้สูงขึ้น |
| ค. แปลงไฟตรงให้เป็นไฟลับ | ง. แปลงไฟลับให้เป็นไฟตรง |

๑๕. หม้อแปลงไฟลง (Step-Down Transformer) มีประโยชน์ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ก. แปลงไฟให้ต่ำลง | ข. แปลงแรงเคลื่อนไฟให้ต่ำลง |
| ค. แปลงไฟตรงให้เป็นไฟลับ | ง. แปลงไฟลับให้เป็นไฟตรง |

๑๖. ชื่อตัวเป็นสิ่งใดไม่มีในหม้อแปลงไฟ

- | | |
|------------------|--------------------|
| ก. ชุดลากปฐมภูมิ | ข. ชุดลากทุติยภูมิ |
| ค. แกนเหล็กอ่อน | ง. อาร์มเจอร์ |

๑๗. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สิ่งและไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านทุกวันนี้

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ก. เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ | ข. มีความถี่ ๕๐ เฮิร์ต |
| ก. เป็นไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ | ง. เป็นไฟฟ้าแรงสูง |

๑๘. เครื่องไฟฟ้าที่ใช้กับไฟในบ้านได้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ก. ลูกเบี้ยนที่ใช้ไฟ ๕๐ เฮิร์ต | ข. โทรทัศน์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ |
| ก. เตาเรดที่ใช้ไฟ ๒๒๐ โวลท์ | ง. ถุงหมกทุกข้อ |

๑๙. ถ้าวิทยุใช้ไฟ ๒๒๐ โวลท์ แต่เรานำมาใช้กับไฟ ๑๑๐ โวลท์ จะเกิดผลดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ก. วิทยุจะมีเสียงค่อนข้างกว่าปกติ | ข. วิทยุจะตั้งเป็นปกติ |
| ก. วิทยุจะไหม้ | ง. วิทยุจะข้อต |

๒๐. ถ้านำหลอดไฟ ๑๑๐ โวลท์ไปใช้กับไฟ ๒๒๐ โวลท์ จะเกิดผลดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ก. หลอดจะสว่างกว่าปกติ | ข. หลอดจะมีอายุสั้น |
| ก. หลอดจะระเบิด | ง. หลอดจะขาด |

๒๑. เครื่องวัดความสัมบูรณ์เปลืองในการใช้ไฟของบ้านคือ

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ก. วิเเควร์รัคไฟ (Watt house meter) | |
| ข. หม้อแปลงไฟ (Transformer) | |
| ค. สะพานไฟ (Cut - Out) | |
| ง. ฟิวส์ (Fuse) | |

๒๒. หน่วยวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าตามบ้านเรียกว่า

- | | |
|----------|----------|
| ก. โอมส์ | ข. โวลท์ |
| ก. วัตต์ | ง. ยูนิต |

๒๓. ไฟหนึ่งยูนิตเท่า

- | | |
|------------------------------------|--|
| ก. ปริมาณไฟ ๕๐ วัตต์ใน ๑ ชั่วโมง | |
| ข. ปริมาณไฟ ๑๐๐ วัตต์ใน ๑ ชั่วโมง | |
| ค. ปริมาณไฟ ๕๐๐ วัตต์ใน ๑ ชั่วโมง | |
| ง. ปริมาณไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ใน ๑ ชั่วโมง | |

๒๔. ถ้าใช้เตารีดขนาด ๑๐๐๐ วัตต์เป็นเวลา ๑ ชั่วโมงจะกินไฟ

- | | |
|------------|------------|
| ก. ๑ โอม | ข. ๑ โวต |
| ค. ๑ วัตต์ | ง. ๑ ยูนิต |

๒๕. วงจรไฟฟ้าภายในบ้านคือ

- | | |
|---|--|
| ก. ทางเดินของสายไฟภายในบ้าน | |
| ข. ทางเดินของไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังบ้านเรือน | |
| ค. การกำเนิดไฟฟ้าจนถึงการใช้ไฟฟ้า | |
| ง. ทางเดินของไฟผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อไปยังที่ต่างๆ | |

๒๖. วิธีป้องกันไม่ให้ไฟไหม้บ้าน เพราะไฟชื้อตือ

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ก. ใช้พาวเวอร์ | ข. ใช้หัวแปลงไฟ |
| ค. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดี | ง. สร้างบ้านด้วยวัสดุทนไฟ |

๒๗. สาเหตุที่จะทำให้ไฟลับขาดคือ

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ก. ใช้ไขยากรเกินไป | ข. สายไฟส่องเล็มมาแตะกัน |
| ค. ใช้เครื่องไฟฟ้าพร้อมกันหลายอย่าง | |
| ง. ญูกุยก็อ | |

๒๘. ถ้าเราต้องการตับไฟทึบบ้านเราจะต้อง

- | | |
|------------------------|----------------|
| ก. ยกกันของสะพานไฟขึ้น | ข. ถอดปลั๊กไฟ |
| ค. ถอนสวิตซ์ปิดไฟ | ง. ถอดพาวเวอร์ |

๒๙. ถ้าคนในบ้านถูกไฟดูดวิธีช่วยที่ปลอดภัยมากที่สุดคือ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. ตึงสายไฟออก | ข. ถึงศีรษะที่ถูกไฟดูดออก |
| ค. รีบยกกันของสะพานไฟขึ้น | ง. ถอดพาวเวอร์ออก |

๓๐. ขนาดของสายไฟที่เดินในบ้านขึ้นอยู่กับ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ก. ขนาดใหญ่หรือเล็กของบ้านหลังนั้น | ข. ปริมาณไฟที่ใช้ภายในบ้านหลังนั้น ๆ |
| ค. จำนวนไฟของเจ้าของบ้าน | ง. ญูกุยก็อ |

๓๑. สายไฟเป็น

- | | |
|---|----------------------|
| ก. สื่อของกระแสไฟ | ข. ทางเดินของกระแสไฟ |
| ค. สื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน | |
| ง. ถูกทุกข้อ | |

๓๒. อุปกรณ์ป้องกันไฟคราวใช้

- | | |
|-------------|------------|
| ก. สวิตช์ไฟ | ข. สะบานไฟ |
| ค. ปลั๊กไฟ | ง. ฟิล์ม |


๓๓. อุปกรณ์เพื่อการจ่ายและตัดไฟที่ใช้กับเตารีดควรเป็น

- | | |
|-------------|------------|
| ก. สวิตช์ไฟ | ข. สะพานไฟ |
| ค. ปลั๊กไฟ | ง. ฟิล์ม |

๓๔. เครื่องไข่ไฟสามารถต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแบบใดบ้าง


- | | |
|-------------------------|--------------|
| ก. แบบอนุกรม | ข. แบบขนาน |
| ค. แบบอนุกรม และแบบขนาน | ง. ผิดทุกข้อ |

๓๕. การต่อหลอดไฟลักษณะนี้เรียกว่าแบบ

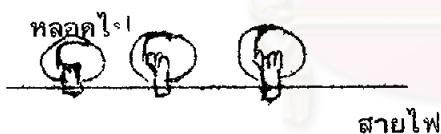

- | |
|------------------------|
| ก. แบบอนุกรม |
| ข. แบบขนาน |
| ค. แบบอนุกรมและแบบขนาน |
| ง. ผิดทุกข้อ |

๓๖. การต่อหลอดไฟลักษณะนี้เรียกว่าแบบ

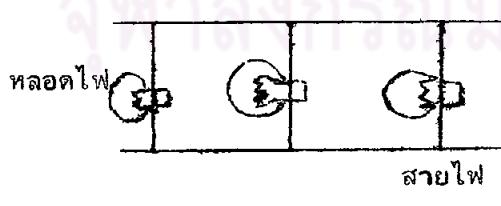

- | |
|------------------------|
| ก. แบบอนุกรม |
| ข. แบบขนาน |
| ค. แบบอนุกรมและแบบขนาน |
| ง. ผิดทุกข้อ |

๓๗. แสงสว่างของหลอดไฟฟ้าเกิดจาก

- ก. ก๊าซในไถร เช่น
- ก. หลอดสูญญากาศ
- ข. ไส้หัวดูดชนิดมีเศษ
- ง. ไส้หัวดูดได้รับกระแสไฟฟ้า

๓๘. ความร้อนของเตารีดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ

- ก. เตาเร็วได้รับกระแสไฟฟ้า
- ก. ขดลวดได้รับกระแสไฟฟ้า
- ช. กระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวด
- ง. ขดลวดความร้อนในเตารีดได้รับกระแสไฟฟ้า

๓๙. พัดลมจะหมุนได้ต่อเมื่อ

- ก. กระแสไฟฟ้าทำให้ขดลวดในพัดลม เกิดวิบากแม่เหล็ก
- ข. ชื้นของแม่เหล็กในพัดลมผสานกันและดูดกัน
- ค. ขดลวดแม่เหล็กในพัดลมหมุน
- ง. ถูกทุกข้อ

๔๐. เครื่องไข่ไก่ไข่ไก่เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าแล้วจะเปล่งกระแสไฟฟ้า เป็นความร้อน

- ก. เตาเร็ว หรือเตอร์จักร
- ก. ห้องเผา หลอดไฟ
- ค. เตาเร็ว หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
- ง. ปั๊มน้ำ พัดลม

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมริปโปรแกรมสื่อผสมวิชาชีววิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าในบ้าน

หน่วยที่ ๑ การผลิตและการส่งกระแสไฟฟ้า

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	กำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๑	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 1	F.I ตอนที่ ๗๐ วินาที F.O F.O บทเรียนแบบโปรแกรมสื่อผสม วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน	
๒	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 2	จัดทำ โดย นายกิริเทศ ธาตากิจวรคุณ	
๓	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 3	ศาสตราจารย์ สำราญ วรรณภูร ผู้ควบคุม	
๔	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 4	อาจารย์อัมพร พูลสวัสดิ์ ผู้บรรยาย	
			F.I ตอนที่ ๗๐ วินาที F.O	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๕	ภาพศัลวะกษัตริย์ เหมือนกำบรรยาย	CAPTION 5	หน่วยที่ ๑ การผลิตและการส่งกระถางไฟฟ้า	
๖	กรุงเทพราชรี	COPY 1	ในปัจจุบันนี้ไฟฟ้ามีส่วนสำคัญอย่าง ยิ่งต่อการค้า เนื่องจากความต้องการของคนเรา นับตั้งแต่เราตื่นนอนในตอนเช้า และเข้านอนในตอนกลางคืน ตลอดระยะเวลาตั้งกล่าววันนักเรียน จะได้พบได้เห็นและได้ใช้ไฟฟ้าอยู่ ตลอดเวลา	
๗	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	COPY 2	ไฟฟ้าที่นักเรียนใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นไฟฟ้าที่ได้มาจากการผลิตของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า	
๘	- พลังน้ำ - พลังไอน้ำ - พลังแก๊ส - พลังน้ำมัน	CAPTION 6	การผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัจจุบันนี้ สามารถผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน ต่างๆ ได้ ๔ ชนิดดังนี้ ๑. พลังน้ำ ๒. พลังไอน้ำ ๓. พลังแก๊ส ๔. พลังน้ำมัน	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๙	พังน้ำ	CAPTION 7	การผลิตกระเบ้าไฟฟ้าโดยใช้พังน้ำ น้ำที่เก็บกักไว้เมื่อเชื่อมแล้ว ปล่อยน้ำที่เก็บกักไว้นั้นไปหมุน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกด่อหนึ่ง เชื่อมต่อกล่าวໄก้กัน	
๑๐	เขื่อนภูมิพล	COPY 3	เขื่อนภูมิพล เขื่อนก่อนกริตที่ใหญ่ที่สุดใน- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	
๑๑	เขื่อนอุบลรัตน์	COPY 4	เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนดินตั้งอยู่ ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดชลบุรี	
๑๒	เขื่อนน้ำทุง	COPY 5	เขื่อนน้ำทุง เป็นเขื่อนดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอฤกษ์บาน จังหวัดสกลนคร	
๑๓	เขื่อนสิรินธร	COPY 6	เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนคอนกรีต ตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนอีกมากหลายที่ผลิตกระเบ้า ไฟฟ้าโดยใช้พังน้ำ เช่น เขื่อน วชิราลงกรณ์ เขื่อนจุฬารักษ์ เป็นต้น	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๗๔	ระบบพลังไอน้ำ	CAPTION 8	การผลิตกระแสไฟด้วยพลังไอน้ำ เป็นการผลิตโดยใช้ไอน้ำหมุน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ที่ผลิตกระแสไฟด้วยพลังไอน้ำ มี ๔ แห่ง ตั้งนี้	
๗๕	โรงไฟฟ้าไอน้ำ	COPY 7	โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำพะรังคร เหนือ ตึ้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพานชัชราษฎร์ ตำบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	
๗๖	โรงไฟฟ้าไอน้ำ พะรังครใต้	COPY 8	โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำพะรังครใต้ ตึ้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ. เกオ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ	
๗๗	โรงไฟฟ้าไอน้ำ กระปี	COPY 9	โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำกระปี ตึ้งอยู่ที่ อ. เกอ เมือง จังหวัดกระปี	
๗๘	โรงไฟฟ้าไอน้ำ แม่เมะ	COPY 10	โรงไฟฟ้าไอน้ำแม่เมะ ตึ้งอยู่ที่ อ. เกอ แม่เมะ จังหวัดลำปาง	
๗๙	พลังแก๊ส	CAPTION 9	การผลิตกระแสไฟฟ้าอีกระบบที่ ศึกษาการผลิตด้วยพลังแก๊ส	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบผิกหัด
๒๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังแก๊ส	COPY 11	การผลิตวิธีนี้ใช้แก๊สร้อนไฟฟ้าใน พลังกังหัน เพื่อให้หมุนเครื่อง- กำเนิดไฟฟ้าอีกด้วย	
๒๑	พลังน้ำมัน	CAPTION 10	การผลิกระดับไฟฟ้ารีสูดท้าย ศือการผลิตด้วยพลังน้ำมัน	
๒๒	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังน้ำมัน	COPY 12	โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับ อากาศแล้วจุดให้ระเบิดในลูกสูบ เหมือนกับ เครื่องยนต์ทั่วไป	
๒๓	สรุป - พลังน้ำ - พลังไอน้ำ - พลังแก๊ส - พลังน้ำมัน	CAPTION 11	ตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่า การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น สามารถนำพลังงานต่าง ๆ มาใช้ ผลิตได้ ๔ อย่างด้วยกันคือ <ol style="list-style-type: none">๑. พลังน้ำ๒. พลังไอน้ำ๓. พลังแก๊ส๔. พลังน้ำมัน	
๒๔	โรงไฟฟ้าปราษฎร์	COPY 13	นอกจากนี้ยังสามารถใช้พลัง- ปราษฎร์หมุน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้ แต่ในขณะนี้ประเทศไทยเรา ยังไม่ดำเนินการ เพราะเครื่อง ปฏิกรณ์ปราษฎร์ราคาแพงมาก ทั้ง ยังไม่ปลอดภัยอีกด้วย	

ລຳດັບ	ກາພ	ຄ່າຍຫຳ	ກຳນຽມຮາຍ	ແບບຝຶກຫັດ
໨៥	ກາພຫົວໜ້າກ່ຽວ ເໜືອນກຳນຽມຮາຍ	CAPTION 12	ກຽມທໍາແບບຝຶກຫັດຕັ້ງແຕ່ຂົວທີ ១ ສິ່ງຂອ້າທີ ៣ F.I ຄົມຫຸ້ນ ០ ນາທີ F.O ໄກລຈະທັດເວລາແລ້ວ ເຕີຍມ ຕ້າເຮັນຕໍ່ໄປໄດ້ແລ້ວກໍ່ F.I ຄົມຫຸ້ນ ៧ ວິນາທີ F.O	ແບບຝຶກຫັດ ຂົວທີ ១-៣
໨៦	ກາພຫົນໄຟຝອງ	COPY 12	ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເປີຍບ ເສມືອນເຄື່ອງເປັ່ນພລັງກລິຫີ້ ເປັ່ນພລັງງານໄຟຟ້າ ກລ່າວກີອພລັງ- ງານກລື້ໄດ້ຈາກ ນັ້ນ ໄອນໍາ ແກ້ໄລ ແລະນັ້ນມີຈະຫຼຸກຄໍາຍກອງໄປໝູນ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າອີກຕ່ອນໜຶ່ງ	
໨៧	-ຊຄລວດອາເມເຈອຣ -ຊຄລວດແມ່ເໜີ້ກ -ວັງແຫວນໂລທະ -ແປງຮັບກະຮະແສ- ໄຟຟ້າ	CAPTION 13	ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າມີລ່ວນປະກອບ ອຸ່ນ ៤ ອຢ່າງດ້ວຍກັນຕືອ ១. ຊຄລວດອາເມເຈອຣ ២. ຊຄລວດແມ່ເໜີ້ກ ៣. ວັງແຫວນໂລທະ ៤. ແປງຮັບກະຮະແສໄຟຟ້າ	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๒๘	ภาพคลาดอาเม-เจอร์ทมุนอยู่ในสนา�แม่เหล็ก	COPY 15	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีส่วนประ-กอบอยู่ ๔ ส่วน ก็จะง แต่มีหน้าที่ต่างกัน กล่าวก็ือคลาดอาเม เจอร์ และคลาดแม่เหล็กจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โดย เมื่อขด-ลวดอาเม เจอร์ทมุนอยู่ในสนา�แม่เหล็ก แม่เหล็กจะทำงานไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นในชุดลวดนั้น	
๒๙	วงแหวนโลหะ	COPY 16	ส่วนวงแหวนโลหะนั้นจะทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชุดลวดอาเม เจอร์ส่งออกไปยังวงจรภายนอก วงแหวนโลหะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จะมีลักษณะต่างกัน	
๓๐	วงแหวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	COPY 17	กล่าวคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะมีวงแหวนวงเดียวแต่เพียงชิ้นเดียว กว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะมีชิ้นเดียว แต่ชิ้นเดียว กว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแส	
๓๑	วงแหวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ	COPY 18	แต่ถ้าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะมีวงแหวนสองวงไม่ผ่านกัน เรียกว่า วงแหวนลิ้น (Slip Rings)	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายที่	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๓๒	ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ขดลวด coils เม.เจอร์ - ขดลวดแม่เหล็ก - วงแหวนโลหะ - แปรรูปกระแส	COPY 19	นักเรียนได้ทราบแล้วว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีส่วนประกอบดังนี้ - ขดลวด coils เม.เจอร์ - ขดลวดแม่เหล็ก - วงแหวนโลหะ - แปรรูปกระแส	
๓๓	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 14	กรุณาทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อที่ ๔ ถึงข้อที่ ๖ F.I ตอนที่ ๒ นาที F.O เคลื่อนหมุดเวลาแล้ว เตรียมตัว เรียนต่อไปได้แล้วค่ะ F.I ตอนที่ ๗ วินาที F.O	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๔-๖
๓๔	ไฟฟ้ากระแสเมกกะ- ชนิต	CAPTION 15	เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี ๒ ชนิด คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแส- สลับ ดังนั้นนักเรียนพอยังทราบ ไม่มากว่า ไฟฟ้ากระแสเมกกะชนิต	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๗๕	ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ	CAPTION 16	ถูกต้องค่ะ ในเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี ๒ ชนิด ไฟฟ้ากระแสก์-ต้องมี ๒ ชิปเด่นเดียวกัน ตือไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสลับ	
๗๖	ไฟฟ้ากระแสตรง	CAPTION 17	ไฟฟ้ากระแสตรงก็คือไฟฟ้าที่ไหลไปทางเดียวตลอดเวลา เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Direct Current มีอักษรย่อว่า D.C	
๗๗	ไฟฟ้ากระแสสลับ	CAPTION 18	สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับก็คือไฟฟ้าที่ไหลสลับทางอยู่ตลอดเวลา เรียก เป็นภาษาอังกฤษว่า Alternating Current มีอักษรย่อว่า A.C	
๗๘	๐ เซิร์ต = ๐ รอบ/๐ วินาที	CAPTION 19	จำนวนครั้งของการไหลไปและไหลกลับของไฟฟ้ากระแสสลับมีหน่วยวัดเป็นเบร็ต ถ้าไฟฟ้าไหลไปและไหลกลับ ๐ รอบในเวลา ๐ วินาทีเราระบกาว่าไฟมีความถี่ ๐ เซิร์ต	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔๙	๕๐ เฮิร์ต = ๕๐ รอบ/๑ วินาที	CAPTION 20	ถ้าไฟฟ้าในไทยไปแล้วไก่ลับ ๕๐ รอบในเวลา ๑ วินาที เรียกว่า ไฟฟ้าความถี่ ๕๐ เฮิร์ต ตั้งนี้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๕๐ เฮิร์ตก็หมายความว่า ไฟฟ้ากระแสสลับที่ไทยกลับทางไปมา ๕๐ รอบในเวลา ๑ วินาที	
๕๐	A.C 50Hz	CAPTION 21	กระแสไฟฟ้าของประเทศไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ ๕๐ เฮิร์ต	
๕๑	ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ	CAPTION 22	นักเขียนทราบแล้วจะคิดว่าไฟฟ้ากระแสเมื่อยังไงดีก็ "ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ" ไฟฟ้ากระแสตรงก็อย่างไฟฟ้าที่ไทยไปทางเดียวตลอดเวลา ส่วนไฟฟ้ากระแสสลับไฟลับทางกันอยู่ตลอดเวลา และมีหน่วยวัดเป็นเฮิร์ต ไฟฟ้ากระแสสลับของประเทศไทยมีความถี่ ๕๐ เฮิร์ตนะครับ	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔๒	ภาพตัวอักษร เหยื่อในคำบรรยาย	CAPTION 23	กรุณาหาแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อที่ ๗ ถึงข้อที่ ๙ F.I ตอนตรี ๖ นาที F.O ใกล้จะหมดเวลาแล้ว เตรียมตัว เรียนต่อไปได้แล้วค่ะ F.I ตอนตรี ๗ วินาที F.O	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๗-๙
๔๓	รูปถ่ายที่อยู่บน ยอดเสาไฟฟ้า	L.S	แม้ว่าไฟฟ้ากระแสสลับ และ ไฟฟ้ากระแสเดียวจะมีประโยชน์ ในการให้ความร้อน และแสง- สว่าง เมื่อันกันแต่การส่งไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนนั้น เขากลับส่งไฟฟ้ากระแสสลับ เท่านั้น	
๔๔	เสาไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ	L.S	ทั้งนี้ เพราะว่าไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้ สูงขึ้น เพื่อที่จะส่งไปได้ไกล ๆ และยังสามารถลดแรงเคลื่อนไฟ ฟ้าให้ต่ำลงได้ ซึ่งการกระทำดัง- กล่าวนี้ ไฟฟ้ากระแสสลับไม่ สามารถทำได้	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔๕	หม้อแปลงไฟ	CAPTION 24	การเปลี่ยนหรือลดแรง เคลื่อนไฟของไฟฟ้ากระแสสลับนั้นทำได้ง่ายมาก เพียงแต่ใช้หม้อแปลงไฟที่เรียกว่า Transformer เท่านั้น	
๔๖	หม้อแปลงไฟ	CAPTION 25	หม้อแปลงไฟประกอบด้วย ชุดลวดห่วงแดง ๒ ชุด พันอยู่รอบ ๆ แกนเหล็กอ่อน ชุดลวดชุดหนึ่งเป็นทางเข้าของไฟเรียกว่า ชุดลวดปฐมภูมิ ส่วนชุดลวดอีกชุดหนึ่งเป็นทางออกของไฟเรียกว่า ชุดลวดที่สองภูมิ	
๔๗	หม้อแปลงไฟอิน	COPY 20	หม้อแปลงไฟไฟฟ้าหรือ Step-up Transformer ชุดลวดที่ ๑ เป็นทางเข้าของกระแสไฟฟ้าจำนวนรอบของชุดลวด <u>น้อย</u> และที่ชุดลวดทางออกของกระแสไฟฟ้ามีจำนวนรอบของชุดลวด <u>มากกว่า</u> ตั้งนั้นแรง เคลื่อนข่องกระแสไฟฟ้าที่ออกไปสูงมากตามไปด้วย	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔๘	หม้อแปลงไฟลง	COPY 21	ส่วนหม้อแปลงไฟลง หรือ Step-Down Transformer นั้น ขาดลวด ที่เป็นทางเข้าของกระแสไฟ หรือ ขาดลวดปั๊มภูมิใจจำนวนรอบของชด- ความมาก แต่ที่ขาดทางออกของ กระแสไฟ หรือขาดลวดทุติยภูมินั้นมี จำนวนรอบของขาดลวด <u>น้อยกว่า</u> ต้นนั้นแรง เกลื่อนของกระแสไฟที่ ออกไปเพิ่มน้อยตามไปด้วย	
๔๙	หม้อแปลงไฟ -หม้อแปลงไฟขึ้น -หม้อแปลงไฟลง	CAPTION 26	นักเรียนจำไว้ให้ดีนะครับว่าหม้อแปลง ไฟหรือ Transformer นั้น ใช้สำหรับแปลงแรง เกลื่อนไฟฟ้า เท่านั้น	
๕๐	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 27	กรุณาทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อที่ ๑๐ ถึงข้อที่ ๑๕ F.I คณตรี ๗ นาที F.O ใกล้จะหมดเวลาแล้ว เตรียมตัว เรียนต่อไปได้แล้วค่ะ F.I คณตรี ๕ วินาที F.O ๑๕	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๑๐- ๑๕
๕๑	การผลิตและการ ส่งกระแสไฟ	CAPTION 28	เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่าง แจ่มแจ้งถึงขั้นตอนของการผลิต ไฟฟ้าและการส่งกระแสไฟฟ้า จึงขออธิบายทีละขั้นตอนนี้	

ลำดับ	ภาษา	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔๖	เสาและสายไฟฟ้า แรงสูง	L.S	พลังไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับและมีความถี่ ๕๐ เฮิรต์ ที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยได้รับแรงหมุนมาจากพลังน้ำ แสงไอน้ำ พลังแก๊ส และพลังน้ำมัน	
๔๗	เสาไฟฟ้าแรงสูง	L.S	ไฟฟ้ากระแสสลับจะถูกส่งไปตามสายไฟแรงสูงด้วยระบบแรงเคืองหลายแสนโวลต์ เพื่อส่งไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย	
๔๘	สถานีย่ออยไฟ	L.S	ระหว่างที่สายไฟแรงสูงผ่านจังหวัดต่าง ๆ นั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องสถานีย่อไฟขึ้นเป็นระยะ ๆ สถานีเหล่านี้จะเปลี่ยนแรงเคืองไฟให้ต่ำลง เสียครั้งที่ก่อน	
๔๙	เสาไฟและสายไฟ ข้างถนน	L.S	ไฟจากสถานีย่ออยไฟจะถูกส่งไปยังผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตามถนนสายต่าง ๆ สายไฟนี้จะอยู่บนสูดของเสาไฟฟ้า	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๕๖	หม้อแปลงไฟบนเสาไฟฟ้า	L.S	และก่อนที่ไฟฟ้าจะเข้าบ้านเรือน แรงเกลื่อนของไฟจะถูกลดให้ต่ำลงอีกครึ่งหนึ่งด้วยหม้อแปลงไฟที่ติดอยู่กับเสาไฟใน ตอนนี้ไฟจะเหลือแรงเกลื่อนไฟฟ้าเพียง ๒๒๐-๒๓๐ โวลท์เท่านั้น ส่วนความถี่นั้นยังเป็น ๕๐ เฮิรต์ซ่า เคิม	
๕๗	-ไฟฟ้ากระแสสลับ -ความถี่ ๕๐ เฮิรต์ -แรงเกลื่อนไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์	CAPTION 29	ดังนี้ เมื่อไฟฟ้าเข้าสู่บ้านของเราไฟฟ้าจะมีลักษณะดังนี้ คือ - เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ - ความถี่ ๕๐ เฮิรต์ - และแรงเกลื่อนไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์	
๕๘	นักเรียนเลือกชื้อเครื่องไฟฟ้า	M.S	ถ้านักเรียนเลือก เกรื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟไม่ตรงกับไฟบ้านอาจจะเกิดผลเสียหายได้ เช่น	
๕๙	วิกฤตเสียงค้ออย	M.S	ถ้า เป็นวิกฤตที่ใช้ไฟ ๒๒๐ โวลท์ แต่นักเรียนนำมาใช้กับไฟ ๑๑๐ โวลท์ วิกฤตเสียงค้ออยจะมีเสียงค้ออยกว่าปกติ	
๖๐	คนกำลังถอดหลอดไฟ	M.S	แต่ถ้า เป็นหลอดไฟ ๑๑๐ โวลท์ แต่นักเรียนนำมาใช้กับไฟ ๒๒๐ โวลท์ หลอดไฟก็จะขาดทันที	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๖๑	ภาพตัวอักษร เขียนคำบรรยาย	CAPTION 30	กรุณาทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๑๘ F.I ตอนที่ ๒ นาที F.O ใกล้จะหมดเวลาแล้ว เตรียมตัว เรียนต่อไปได้แล้วค่ะ F.I ตอนที่ ๓ วินาที F.O	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๑๖-
๖๒	สรุป หน่วยที่ ๑ การผลิตและการ- ส่งกระสุนไฟฟ้า	CAPTION 31	ก่อนที่จะจบบทเรียน เรื่องการ- ผลิตและการส่งกระสุนไฟฟ้า ครู- ขอขอบท่านบทเรียนที่นักเรียนได้ เรียนมาแล้วทั้งหมด อีกครั้งหนึ่ง ก่อนค่ะ	
๖๓	เครื่องกำเนิด- ไฟฟ้า	COPY 22	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องที่ ใช้ล้ำทรับผลิตกระแสไฟฟ้า การ- ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้น ต้องอาศัยพลังงานกลที่ได้จาก ภายนอก	
๖๔	- พลังน้ำ - พลังไอน้ำ - พลังแก๊ส - พลังน้ำยาน	CAPTION 32	เช่น พลังน้ำ พลังไอน้ำ พลังแก๊ส และพลังน้ำยาน	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	กำบังราย	แบบฝึกหัด
๖๕	แผนภูมิการส่ง กระแสไฟฟ้า	COPY 23	การส่งกระแสไฟไปถึงผู้ใช้ก้าม บ้านนั้น เมื่อ การร่องกำเนิดไฟฟ้า ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว หม้อแปลง ไฟจะเพิ่ม	
๖๖	สายไฟฟ้าแรงสูง	L.S	แรงเคลื่อนของไฟให้สูงขึ้นจน เป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูง	
๖๗	สถานีย่อยไฟฟ้า	L.S	จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปตาม สายไฟแรงสูง เมื่อถึงบริเวณที่มีผู้ ใช้ไฟจำนวนมาก	
๖๘	หม้อแปลงไฟ	L.S	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะตั้งสถานีย่อยไฟฟ้า เพื่อลดแรง เคลื่อนไฟฟ้าให้กำลัง	
๖๙	-ไฟฟ้ากระแสสลับ -ความถี่ ๕๐ เฮิรต -แรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์	CAPTION 34	และก่อนที่ไฟจะเข้าบ้าน กระแสไฟ จะถูกลดแรง เกลื่อนไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง ตั้งนั้นกระแสไฟฟ้าที่จะเข้าบ้าน นักเรียนจะเห็นไฟฟ้ากระแสสลับ มีความถี่ ๕๐ เฮิรต และแรงเคลื่อน ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์	

สคริปโปรแกรมสื่อผสมวิชาศิลปะฯ สอนภาษาไทย
เรื่องไฟฟ้าในบ้าน

หน่วยที่ ๒ วงศ์ไฟฟ้าในบ้าน

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๑	ภาพตัวอักษร เมื่อคนคำบรรยาย วงศ์ไฟฟ้าในบ้าน	CAPTION 1	หน่วยที่ ๒ วงศ์ไฟฟ้าในบ้าน	
๒	วงศ์ไฟฟ้าในบ้าน	CAPTION 2	การที่ไฟฟ้าจากภายนอกจะเดิน เข้าบ้านและเดินไปตามที่ต่าง ๆ ของบ้านเพื่อให้เราใช้ประโยชน์ ได้นั้น ไฟฟ้าจะต้องมีทาง เดิน ของตัวมันเอง หากเดินของไฟ- ฟ้าภายในบ้านนี้ เราเรียกว่าวง- จรไฟฟ้าภายในบ้าน	
๓	ห้องภายในบ้าน	COPY 1	ตั้งนั่นวงศ์ไฟฟ้าในบ้านคือทาง เดิน ของไฟฟ้า เพื่อเดินไปยังที่ต่าง ๆ ของบ้าน วงศ์ไฟฟ้าในบ้านประ- กอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ มาต่อเข้าด้วยกัน โดยมีสายไฟเป็น สื่อเชื่อมโยง	

ลำดับ	ภาค	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔	วัจจุไฟฟ้าในบ้าน ประกอบคำย ๑. ฟิวส์ ๒. ลະພານไฟ ๓. สวิตช์ໄไฟ ๔. ปลั๊กໄไฟ ๕. สายไฟ ๖. เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ	CAPTION 3	วัจจุไฟฟ้าในบ้านจะประกอบ คำยอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งอย่างด้วย กัน เช่น ฟิวส์ ลະພາนไฟ สวิตช์ໄไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	
๕	มิเตอร์วัดไฟฟ้า	CAPTION 4	การที่ไฟฟ้าจากภายนอกจะเข้า มาในบ้านนั้นจะต้องผ่านเครื่องวัด ไฟฟ้าที่เรียกว่ามิเตอร์วัดไฟเสียง- ก่อน ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับเบื้องใน การใช้ไฟของบ้านนั้นๆ	
๖	ไฟ ๐ ยูนิต = ๒๖ ๐๐๐๐ วัตต์/ ชั่วโมง	CAPTION 5	ในการรักษาภาระไฟเบื้องของการ ใช้ไฟนั้น เราจะรักจำวนเป็นยูนิต ไฟ ๐ ยูนิตเท่ากับการใช้ไฟไป ๒๖ ๐๐๐๐ วัตต์ต่อวันในหนึ่งชั่วโมง	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๗	ภาพคนกำลังรีดผ้า	M.S	ตั้งนั่นจ้างนักเรียนมี เตาเรือที่กินไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ และนักเรียนใช้เตา-รีดผ้าเป็นเวลา ๐ ชั่วโมง ก็เท่ากับว่านักเรียนใช้ไฟไป ๑ ยูนิต	
๘	มิเตอร์วัดไฟฟ้า	M.S	ตามที่กล่าวมาแล้วว่า ประโยชน์ของมิเตอร์วัดไฟ หรือเครื่องวัดไฟใช้เพื่อวัดกระแส流 เปลี่ยนใน การใช้ไฟของบ้านโดยจะวัดเป็น ยูนิต ๐ ยูนิตเท่ากับการใช้ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ในเวลา ๐ ชั่วโมง	
๙	ตัวอักษร เขียนคำบรรยาย	CAPTION ๖	กรุณาทำแบบฝึกหัดดังเด็ข้อที่ ๑๙ ถึงข้อที่ ๒๗ F.I คนครึ ๒ นาที F.O ใกล้จะหมด เงาแล้ว เตรียมตัว เรียนต่อไปได้แล้วค่ะ F.I คนครึ ๔ วินาที F.O	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๑๙~ ๒๗
๑๐	พาวเวอร์	CAPTION ๗	เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านมิเตอร์วัด ไฟฟ้าแล้วไฟก็จะเข้าสู่วงจรไฟฟ้า ของบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งแรกที่ไฟ จะผ่านก็คือพาวเวอร์	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๑๑	ศิวส์	C.B	ในกรณีที่นักเรียนกำลังใช้ไฟอยู่ และไฟเกิดตับทึบบ้าน สิ่งแรกที่นักเรียนควรตรวจสอบคือพิวส์	
๑๒	ไฟกำลังไหม้บ้าน	COPY 2	พิวส์มีประกายชนิดต่อวงจรไฟฟ้าของบ้านมาก เพราะถ้าไฟเกิดลัดวงจรหรือไฟข้อต ศิวส์จะป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกไปจนกระซิ่งไฟไหม้บ้านของเรา	
๑๓	สายไฟสองเส้นมาแตะกัน	C.B	ความบกพร่องในวงจรไฟฟ้าที่จะทำให้ศิวส์ขาดส่วนใหญ่จะเกิดจากสายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้มสองสายมาแตะกัน ซึ่งเรียกว่าไฟข้อตหรือไฟลัดวงจร	
๑๔	ภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่าง	M.S	อีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ศิวส์ขาดก็คือ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ เครื่องพร้อมกัน เพราะการใช้ไฟเกินกำลังไฟของบ้านไฟจะผ่านศิวส์มากเกินไป ศิวส์จะร้อนและขาดในที่สุด	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๑๕	ฟิวส์แบบลับ	M.S	ฟิวส์ที่ใช้ควรเป็นฟิวส์แบบลับ เพราะฟิวส์แบบนี้จะขาดทันที เมื่อ ^ก เกิดข้อบกพร่องภายในวงจร เพียง ปลด เดียว นอกจากนั้นยังเปลี่ยน ฟิวส์ใหม่แทนฟิวส์เก่าได้ง่ายอีก- ด้วย	
๑๖	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 8	กรุณาทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ ๒๔ ถึงข้อที่ ๒๖-- F.I ตอนครึ่ง ๒ นาที F.O ใกล้จะหมดเวลาแล้ว เตรียมตัว เรียนต่อไปได้แล้วค่ะ F.I ตอนครึ่ง ๔ วินาที F.O	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๒๔-- ๙๖
๑๗	สะพานไฟ	CAPTION 9	อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่จะกล่าวต่อ- ไปคือ สะพานไฟ สะพานไฟเป็น ^ก สวิตช์ไฟอันใหญ่ที่หน้าที่ควบคุม ไฟฟ้าของบ้านทั้งหลัง การใช้ สะพานไฟมีนั้นเรียงแต่ยกศัพท์ของ สะพานไฟออกหรือสับศัพท์ของ สะพานไฟเข้ากับที่ของมัน	
๑๘	คันของสะพานไฟ ถูกยกขึ้น	C.U	การยกกันของสะพานไฟออกจาก ที่ของมันจะทำให้ไฟแหล่งเดียวบ้าน ไม่ได้ ไฟจะตัดหมัดทั้งบ้าน ทั้งนี้ เพราะไม่มีไฟฟ้าในวงจร	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๑๙	คนกำลังต่อไฟฟ้า	M.S	ตั้งนิ้นการที่เราจะทำอะไร เกี่ยว กับวงจรไฟฟ้า เช่น ต่อสายไฟ- ฟ้าหรือเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้า เรา ควรยกกันสะพานไฟขึ้น เสียก่อน ทั้งนี้ เนื่องความปลอดภัยของตัว- เราเอง ถ้าเมื่อเราเผลอถูไปรับ สายไฟ ไฟก็จะໄร่รึ่งเข้าสู่ตัวเรา เพราะไม่มีไฟอยู่ในสายไฟแล้ว	
๒๐	คนนอนอยู่ที่พื้น	M.S	หรือถ้าเกิดอุบัติเหตุมีใครในบ้าน ถูกไฟครุภิช่วยที่ปลอดภัยที่สุดคือ รีบยกกันของสะพานไฟขึ้น แล้ว จึงปฐมพยาบาลผู้นั้นด้วยวิธีการ หายใจหรือ นวดหัวใจ	
๒๑	สะพานไฟ	C.U	นักเรียนทราบแล้วนะครับว่า สะพานไฟทำหน้าที่ควบคุมไฟของ บ้านทั้งหลัง ถ้าต้องการให้ไฟ เข้าบ้านก็ต้องตั้งของสะพานไฟลง ถ้าไม่ต้องการให้ไฟเข้าบ้านก็ยก ศันษอนะสะพานไฟขึ้น	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	กำบังราย	แบบฝึกหัด
๒๖	ภาพตัวอักษร เพื่อสอนคำบรรยาย	CAPTION 10	กรุณาทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อที่ ๒๗ ถึงข้อที่ ๒๙ F.I คนครึ ๒ นาที F.O ใกล้จะหมดเวลาแล้ว เตรียมตัว เรียนต่อไปได้แล้วค่ะ F.I คนครึ ๓ วินาที F.O	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๒๗- ๒๙
๒๗	- สวิทช์ไฟ - ปลั๊กไฟ	CAPTION 11	อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะเรียนต่อไป คือ สวิทช์ไฟ และปลั๊กไฟ เพื่อ ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่าง ๆ	
๒๘	เครื่องใช้ไฟฟ้า หลาย ๆ อย่าง	M.S	เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีหลาย... อย่างด้วยกัน เช่น หลอดไฟ พัดลม เตาเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล่านี้ เราไม่ต้องการใช้งาน มันตลอดเวลา ถ้าเราจะใช้เรา ก็เปิด ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิด ตั้งนั้น เราจึงต้องมีสวิทช์ไฟ และ ปลั๊กไฟ ไว้ เปิดหรือปิดไฟ	
๒๙	สวิทช์ไฟ	M.S	การเปิดและปิดไฟโดยใช้สวิทช์ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการ เปิด หลอดไฟ ถ้าจะเปิดไฟก็กดสวิทช์ ด้านหนึ่งและถ้าจะปิดไฟ ก็กดสวิทช์ อีกด้านหนึ่ง ทั้งนี้แล้วแต่แบบของ สวิทช์นั้น	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบผึกหัด
๒๖	ปลั๊กไฟ	C.U	ปลั๊กไฟที่บ้านที่จ่ายไฟและตัดไฟที่จะให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้า จะนั้นปลั๊กไฟสามารถใช้ได้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น พัดลม ตู้เย็น เตา礁 หัวอุhungข้าวไฟฟ้า เป็นต้น	
๒๗	ผู้หญิงถือเตา礁 กำลังจะเสียบปลั๊ก	M.S	เมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าด้วยกัน ก็เท่ากับว่า เราจ่ายไฟให้แก่เครื่องไฟฟ้านั้นแล้ว แต่ถ้าเราดูดปลั๊กไฟออกจากกันก็เท่ากับว่า เราตัดไฟที่จะให้แก่เครื่องไฟฟ้านั้น	
๒๘	สะพานไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ	M.S	จะเห็นได้ว่าทั้งสะพานไฟ สวิตช์ไฟ และปลั๊กไฟ ล้วนแต่เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดไฟ และจ่ายไฟทั้งสิ้น แต่มีหน้าที่ต่างกันเปียงว่าสะพานไฟของบ้านควบคุมการจ่ายไฟของบ้านทั้งหลัง ส่วนปลั๊กไฟและสวิตช์ไฟควบคุมการจ่ายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น	
๒๙	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 12	กรุณาทำแบบผึกหัดตั้งแต่ข้อที่ ๓๐ ถึงข้อที่ ๓๑ F.I คงครึ่ง ๙ นาที F.O	แบบผึกหัด ข้อที่ ๓๐-

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบผิกหัด
๗๐	สายไฟ	CAPTION 13	ใกล้จังหวัดเวลาแล้ว เตรียมตัวเรียนต่อไปได้แล้วค่ะ F.I ตอนครึ่ง ๗ วินาที F.O อุปกรณ์ไฟฟ้าอีกaway่างหนึ่งก็ศิลป์สายไฟ สายไฟเป็นสื่อของไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างล้วนแต่ติดตั้งอยู่กับสายไฟทั้งสิ้น	
๗๑	สายไฟ	C.U	สายไฟภายในบ้านมีหลายขนาด ถ้าสายไฟใหญ่ไฟฟ้าก็สามารถผ่านได้มาก ถ้าสายไฟเล็กไฟฟ้าก็ผ่านได้น้อย	
๗๒	ภาพถนน	L.S	สายไฟก็เช่นเดียวกับถนน ถนนเป็นทางวิ่งของรถยนต์ ถนนใหญ่รถยนตร์ซึ่งได้มาก ถนนเส้นรถยนตร์ซึ่งได้น้อย	
๗๓	สาย เมนหม้อน้ำบ้าน	L.S	สาย เมนหรือสายไฟที่ต่อจากเครื่องรักษาไฟฟ้ามาซึ่งบ้านควร เป็นสายใหญ่ เพราะไฟฟ้าที่ใช้กันทั้งบ้านจะต้องผ่านสายไฟที่เป็นสาย เมนนี้	
๗๔	สายไฟในบ้าน	M.S	ส่วนสายไฟที่ต่อแยกออกจากสายเมนไปยังส่วนต่าง ๆ ก็เรียกว่าสาย เมนของบ้านจะเป็นสายที่เล็กกว่าสาย เมน	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๓๕	ไฟใหม่สายไฟ	M.S	ถ้าสายไฟขนาดเล็กเกินไป เมื่อใช้ กระแสไฟมากสายไฟจะร้อน ถ้าร้อนมากพลาสติกที่หุ้มสายจะละลายจนสายไฟภายในมาแตกกันไฟจะชืด หรือไฟจะไหม้บ้านได้	
๓๖	ภาพสายไฟกัน ด้วยพลาสติก	C.U	สายไฟที่เดินในบ้านจะต้องมีฉนวนหุ้มอยู่ ร้อนบริขัย ถ้าฉนวนหุ้มสายหลุด ควรจะหาพลาสติกมาพันสายไว้ มีฉนวนไฟอาจร้าวได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่ไปโคนเข้า	
๓๗	ภาพตัวอักษร หมายความคำบรรยาย	CAPTION 14	กรุณาทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อที่ ๓๒ ถึงข้อที่ ๓๔ F.I คนครึ๊ ๒ นาที F.O ใกล้จะหมดเวลาแล้ว เศรีษะตัวเรียนต่อไปได้แล้วก็ F.I คนครึ๊ ๗ นาที F.O	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๓๒- ๓๔
๓๘	เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ	CAPTION 15	ที่ปลายทางของวงจรไฟฟ้าในบ้านจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น เครื่องดูดustic หยอดไฟ พัดลม เป็นต้น	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบผิกดัด
๔๙	กระแสงไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น - ความร้อน - แสงสว่าง - อำนาจแม่เหล็ก	CAPTION 16	เครื่องไข้ไฟฟ้าจะทำงานที่เปลี่ยนกระแสงไฟฟ้าเป็นพลังงานอีกต่อหนึ่ง เช่น เป็นเปลี่ยนกระแสงไฟฟ้าเป็นความร้อน เป็นเปลี่ยนกระแสงไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง เป็นเปลี่ยนกระแสงไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
๕๐	เตารีด	C.U	เช่น เตาเริดที่เราใช้เริดผ้าอยู่ทุกวันนี้ จะให้ความร้อนสำหรับการเริดผ้าต่อเมื่อขดลวดความร้อนที่อยู่ในเตารีดเปลี่ยนกระแสงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนเสียก่อน	
๕๑	หลอดไฟ	C.U	หลอดไฟจะให้แสงสว่าง เมื่อไส้หลอดได้รับกระแสงไฟฟ้า ไส้หลอดจะร้อนจนกระหิงเปล่งแสงสว่างออกมายังเราได้ใช้ประโยชน์	
๕๒	พัดลม	C.U	พัดลม เมื่อไฟฟ้าเข้าไปในพัดลมจะทำให้คลื่วนในพัดลมมีอำนาจแม่เหล็ก	
๕๓	ชุดลวดในพัดลม	C.U	ขั้วของแม่เหล็กจะดูดกันและผลักกันอย่างพอเพียง ทำให้ชุดลวดนั้นหมุนไปทิศของพัดลม และไปทิศของพัดลมก็จะหมุนตามไปด้วย	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายทำ	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔๔	วงจรไฟฟ้า - แบบอนุกรม - แบบขนาน	CAPTION 17	เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิดจะต้องเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้ ๒ แบบคือ ต่อแบบ-อนุกรม และต่อแบบขนาน เมื่่าวาเครื่องไฟฟ้าจะต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้ ๒ แบบก็จะริง แต่ส่วนใหญ่จะต่อแบบขนาน สำหรับการต่อแบบอนุกรมมีน้อยมาก	
๔๕	วงจรแบบขนาน	COPY 3	การต่อไฟแบบขนานจะทำให้สามารถเดือกเปิดหรือปิดไฟดวงใดดวงหนึ่งได้หรือจะเปิดหรือปิดไฟหมดทุกดวงก็ได้	
๔๖	วงจรอุปกรณ์	COPY 4	สำหรับการต่อแบบอนุกรมจะทำให้ต้องเปิดไฟพร้อมกันทุกดวงถ้าปิดก็ต้องปิดพร้อมกันทุกดวง และถ้าต้องไฟลอดไฟขาดจะทำให้หลอดไฟหล่อหลอมเสื่อมคลายตัวไปด้วย	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายที่	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔๗	ภาพตัวอักษร เหมือนคำบรรยาย	CAPTION 18	กรุณาทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อที่ ๓๕ ถึงข้อที่ ๔๐ F.I ตอนตรี ๓ นาที F.O ใกล้จะหมดเวลาแล้ว เตรียมตัว เรียนต่อไปได้แล้ว F.I ตอนตรี ๘ วินาที F.O	แบบฝึกหัด ข้อที่ ๓๕- ๔๐
๔๘	สูบหน่วยที่ ๒ วงจรไฟฟ้าในบ้าน	CAPTION 19	ก่อนที่จะจบบท เรียนครุขอทบทวน บทเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้าในบ้าน อีกรังหนึ่ง	
๔๙	วงจรไฟฟ้าในบ้าน	CAPTION 20	วงจรไฟฟ้าในบ้านคือทาง เติบของ ไฟฟ้าเพื่อไปยังที่ต่าง ๆ ภายใน บ้าน โดยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและสาย ไฟเป็นสื่อ	
๕๐	พิวส์	C.U	พิวส์ เป็นอุปกรณ์ที่จะป้องกันอันตราย ที่จะเกิดขึ้นกับบ้าน ทันทีไฟเกิด ลัดวงจรหรือที่เรียกว่าไฟช็อต พิวส์ ก็จะลະลาย	
๕๑	สะพานไฟ	C.U	สะพานไฟทำหน้าที่ควบคุมไฟฟ้า ภายในบ้านทั้งหมดและถ้าเราจะ ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น เติบสาย ไฟหรือเปลี่ยนปลั๊กไฟ เราจะต้องยก ศันขของสะพานไฟขึ้น เสียก่อน	

ลำดับ	ภาพ	ถ่ายท่า	คำบรรยาย	แบบฝึกหัด
๔๒	สวิทช์ไฟและปลั๊กไฟ	C.U	สวิทช์ไฟและปลั๊กไฟทั้งน้ำที่ควบคุมไฟที่จะจ่ายให้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ เตาเรคไฟฟ้า เป็นต้น	
๔๓	สายไฟ	M.S	สายไฟเป็นทางเดินของไฟฟ้า เพื่อไปยังที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน การใช้สายไฟจะต้องเลือกขนาดให้พอเหมาะสมกับปริมาณของกระแสไฟที่ต้องผ่านสายไฟนั้น	
๔๔	เครื่องใช้ไฟฟ้า	M.S	เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานอื่น ๆ เพื่อให้เราได้ใช้ประโยชน์	
๔๕	กระแสไฟฟ้า สามารถเปลี่ยน เป็น ⁻ ความร้อน ⁻ แสงสว่าง ⁻ แม่เหล็กไฟฟ้า	CAPTION 23	เช่น เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานความร้อน เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานแสงสว่าง และเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานแม่เหล็ก เป็นต้น	
๔๖	สวัสดี	CAPTION 24	สวัสดีค่ะ	
			F.I. ตนตรี ๐ นาที F.O	

บทเรียนแบบโปรแกรมสื่อผสม (Multi-media Programmed)

วิชา วิทยาศาสตร์

เรื่อง

ไฟฟ้าในบ้าน

จัดทำโดย

นายกвинทร์ ธาดาภิจารคุณ

ศูนย์วิทยหัตถการ

โปรแกรมชุดนี้ เป็นผลงานในชั้นทดลอง เพื่อการวิจัย

ภาควิชาโลหทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำในการใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสื่อผสม เรื่องไฟฟ้าในบ้าน

๑. ไลด์ที่นักเรียนจะได้คุณนี้เรียกว่าบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อผสม ซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วย แต่ละหน่วยจะมีคำอธิบาย (ภาพจากสไลด์และเสียงจากเทป) และคำถาม สลับกันไป

๒. เมื่อมีคำสั่งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ให้นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัด

๓. ให้นักเรียนเข้ากระดาษปิดคำตอบทางด้านข้ามเมื่อไว้ก่อน เมื่อทำเสร็จ แต่ละข้อจึงตรวจสอบคำตอบซึ่งอยู่ในข้อต่อไปได้

๔. นักเรียนจะต้องดูทุกภาพ ห้ามข้ามตอนและปฏิบัติตามคำสั่งที่พบรอย่างเคร่งครัด

๕. มีปัญหาให้สอบถามได้จากครูผู้ควบคุม

๖. เตรียมปากกาหรือดินสอสำหรับตอบคำถาม และนักเรียนเริ่มศึกษาบทเรียนโปรแกรมสื่อผสมได้แล้ว


๗. นักเรียนนั่งชมได้ตามสะดวก

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

หน่วยที่ ๑ การผลิตและการส่งกระเบ้าไฟฟ้า

ข้อที่	คำตาม	คำตอบ
๑	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานอะไรในหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	
	๑. อ.	
	๒. บ.	
	๓. ค.	
	๔. ด.	
๒	โรงไฟฟ้าภูมิพลอดิลกุรธรรมและไฟฟ้าโดยใช้พลัง	๑. พลังน้ำ ๒. พลังไอน้ำ ๓. พลังน้ำมัน ๔. พลังแก๊ส
๓	ด้วยเหตุผลด้านความประทัยและความปลอดภัย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยจึงยังไม่ใช้พลังงานหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	พลังน้ำ
	โปรดอธิบายสาเหตุที่ต้องไป	
๔	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีส่วนประกอบอยู่ ๕ ส่วน	ประมาณ
	๑.	
	๒.	
	๓.	
	๔.	

ข้อที่	คำตาม	คำตอบ
๔	กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ <u>ขดลวดมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก</u> ตั้งนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะผลิตกระแสไฟต่อ เมื่อ	๑. ขดลวดอาเมเจอร์ ๒. ขดลวดแม่เหล็ก ๓. วงแหวนโลหะ ๔. แปรรับกระแสไฟฟ้า
๕	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสับแตกต่างกัน ที่วงแหวนโลหะ วงแหวนโลหะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรงมีรูปเป็น [□] และวงแหวนโลหะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสับ มีรูปเป็น [△]	ขดลวดมุนอยู่ใน สนามแม่เหล็ก
โปรด回答มูลค่าดูดดูดไป		
๖	การไหลของไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสับมีลักษณะ แตกต่างกัน กล่าวคือไฟฟ้ากระแสตรงไหล อยู่ตลอดเวลาไฟฟ้ากระแสสับไหล อยู่ตลอดเวลา	๑. วงแหวนวงเดียว ๒. วงแหวนสองวง ไม่ผ่าซึ้ง
๗	ถ้าการไหลไปและไหลกลับของไฟฟ้ากระแสสับ ๑ รอบใน ๑ วินาที เรียกว่า ไฟฟ้าความถี่ ๑ เฮิร์ต ตั้งนี้ ไฟฟ้าไหลไปและไหลกลับ ๕๐ รอบใน ๑ วินาที เรียกว่าไฟฟ้า ความถี่	๑. ไฟฟ้าเดียว ๒. สลับทาง

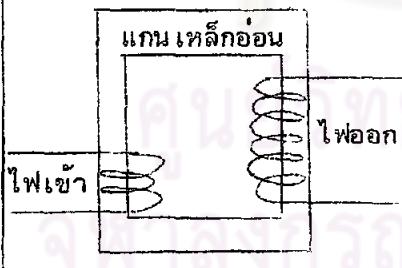ข้อที่	คำถาน	คำตอบ
๘	กระแสงไฟฟ้าของประเทศไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นไฟฟ้า- กระแสงลับความถี่	เชิร์ต
	โปรดรอชมสไลด์ยุกต่อไป	
๙๐	ไฟฟ้ากระแสงมี ๒ ชนิดคือไฟฟ้ากระแสงตรงและไฟฟ้ากระแสงลับ แต่หม้อแปลงไฟสามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสงเท่านั้น	๔๐
๙๑	หม้อแปลงไฟ (Transformer) มี ๒ ชนิด คือ <ol style="list-style-type: none">๑.๒.	ลับ
๙๒	 <p>ภาพนี้ เป็นภาพหม้อแปลงไฟ เพราะ ขาดลวดที่ เป็นทางออกของ กระแสงไฟมีจำนวนขาดลวด กว่าขาดลวดที่ เป็นทางเข้าของกระแสงไฟ</p> <p>๑. หม้อแปลงไฟขึ้น ๒. หม้อแปลงไฟลง</p>	

ข้อที่	คำถ้า	คำตอบ
๑๓	<p>แกนเหล็กอ่อน ไฟเข้า ไฟออก ชุดลวดที่เป็นทางออกของกระแสไฟฟ้ามีจำนวนชุดลวด กว่า ชุดลวด</p> <p>ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่เป็นทางเข้าของกระแสไฟ</p>	<p>ภาพนี้ เป็นภาพหม้อแปลงไฟ เพราะ ๑. ชีน ๒. มาก</p>
๑๔	<p>ประโยชน์ของหม้อแปลงไฟคือแปลงแรง เกสั่วนไฟฟ้าให้ ประโยชน์ของหม้อแปลงไฟลงคือแปลงแรง เกสั่วนไฟฟ้าให้</p> <p>๑. ๒.</p>	<p>๑. ลง ๒. น้อย</p>
๑๕	<p>หม้อแปลงไฟประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ๒. ๓.</p>	<p>๑. สูงชัน ๒. คล่อง</p>
๑๖	<p>โปรดอ่านล้วนๆ ด้วย</p> <p>ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในบ้านมีลักษณะดังนี้ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับมีความ ที่ <u>๕๐</u> เซร์ต และ เป็นไฟฟ้า <u>๒๒๐</u> โวลต์ ดังนั้น เมื่อนักเรียน เลือกซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าควรเลือก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟดังนี้</p> <p>๑. ๒. ๓.</p>	<p>๑. คลาวด์ปฐมภูมิ ๒. คลาวด์ทุติยภูมิ ๓. แกนเหล็กอ่อน</p>

ข้อที่	คำถ้าม	คำตอบ
๑๗	ถ้านักเรียนเลือกเครื่องไฟพัสดุใช้ไฟไม่ตรงกับไฟบ้าน อาจจะเกิดผลเสียหายดังนี้ เช่น นำวิทยุ ๒๕๐ โวลต์มาใช้กับไฟ ๑๙๐ โวลต์ วิทยุจะ	-ไฟฟ้ากระแสสัมภ -ความดัน ๕๐ เซร์ต -แรงเคสื่อนไฟฟ้า ๒๕๐ โวลต์
๑๘	และถ้านำหลอดไฟ ๑๙๐ โวลต์มาใช้กับไฟ ๒๕๐ โวลต์ หลอดไฟจะ	มีเสียงค่อนข้างกว่าปกติ
โปรดอ่านสไลด์ชุดต่อไป		

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยที่ ๒ วงศ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

ข้อที่	คำถม	คำตอบ
๗๙	การที่ไฟฟ้าสามารถ เติบไปยังส่วนต่าง ๆ ของบ้านได้จะต้อง มีอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ เป็นสื่อ เราเรียกทาง เดินของไฟฟ้า ในบ้านนี้ว่า	ขาด
๘๐	บ้านของนักเรียนแต่ละคนใช้ไฟไม่เท่ากัน บางบ้านใช้มาก บางบ้านใช้น้อย สิ่งที่จะบอกให้ทราบถึงปริมาณไฟที่ใช้ไป คือ	วงศ์ไฟฟ้าในบ้าน
๘๑	มิเตอร์วัดไฟหรือเครื่องวัดปริมาณใช้ไฟของบ้าน ซึ่งหน่วยวัด ปริมาณการใช้ไฟนี้เรียกว่า	มิเตอร์วัดไฟ
๘๒	๑ ยูนิต เท่ากับการใช้ปริมาณไฟ ชั่วโมง	ชั่วโมง
๘๓	ตั้งนั้นถ้าบ้านเรียนใช้เตารีดที่กินไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ เป็นเวลา ๑ ชั่วโมงก็หมายความว่า บ้านเรียนใช้ไฟไป	๑๐๐๐, ๑ ยูนิต
	โปรดอธิบายสไลด์ข้อต่อไป	
๘๔	เวลาใดก็ตาม ถ้าไฟในบ้านของนักเรียนต้นหมอกหึ้งบ้าน โดยไฟบ้านอื่นไม่ตับไปด้วย อุปกรณ์ไฟฟ้าสิ่งแรกที่นักเรียนควร ตรวจสอบ ก็คือ	๑

ข้อที่	คำถ้า	คำตอบ
๒๕	พิเศษจะขาดทันทีถ้าไฟลัดวงจร การลัดวงจรอาจเกิดจากสายไฟ ที่ไม่มีอันนุญาตและกัน ดังนั้นถ้าสายไฟที่บ้านของนักเรียนมาและ กัน จะขาดทันที	พิเศษ
๒๖	การใช้กระแสงไฟเกินกำลังไฟของบ้านจะทำให้ไฟล์ขาด ดังนั้น ถ้าหากเรียนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ อย่างพร้อมกันแล้วพิเศษ ขาด สาเหตุที่ทำให้พิเศษขาดก็คือ	พิเศษ
	โปรดขอมาสไลด์ชุดต่อไป	
๒๗	สะพานไฟของบ้านจะควบคุมการตัดและการจ่ายไฟของ	ใช้กระแสงไฟเกิน กำลังไฟของบ้าน
๒๘	เมื่อเราต้องการทำงานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าในบ้านเราต้อง ^{ดู} ดับไฟเสียก่อน อุปกรณ์สำหรับดับไฟทึบบ้านก็คือ	บ้าน
๒๙	การที่เรายกคันสะพานไฟขึ้นก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเรา เอง ถ้าปั้ง เอียดเมื่อเราไปแตะสายไฟเข้า ดังนั้นถ้าคนในบ้าน ^{ดู} ไฟ忽ด วิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะช่วยคนที่ถูกไฟ忽ดก็คือ	สะพานไฟ
	โปรดขอมาสไลด์ชุดต่อไป	

ข้อที่	คำถ้าม	คำตอบ
๓๐	วิธีที่สะควรที่สุดในการเปิดและปิดหลอดไฟ คือ กด <u>สวิตช์ไฟ</u> ตั้งนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรใช้คู่กับหลอดไฟก็อ	ยกศัพนสะพานไฟ ขึ้น
๓๑	เราสามารถกด <u>ปลั๊กไฟ</u> แล้ว เคลื่อนย้าย เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ตั้งไปยังที่อื่น ๆ ได้ เช่น เตาเรค พัดลม เป็นกัน ตั้งนั้นอุปกรณ์ที่จะติดไฟ และจ่ายไฟที่ควรใช้กับเตาเรค หรือพัดลม ก็คือ	สวิตช์ไฟ
	โปรดรอขอสไลด์ชุดต่อไป	
๓๒	สายไฟที่ใช้อยู่ภายในบ้านนั้นมีตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก ถ้าสายไฟใหญ่ <u>กระแสไฟฟ้า</u> ก็สามารถผ่านໄได้มาก ถ้าสายไฟเล็ก <u>กระแสไฟฟ้า</u> ผ่านได้น้อย ตั้งนั้นขนาดของสายไฟที่เดินในบ้านควรซึ่งอยู่กับปริมาณของผ่านสายไฟนั้น ๆ ที่จะต้อง	ปลั๊กไฟ
๓๓	ถ้ากระแสไฟฟ้าจำนวนมากต้องผ่าน <u>สายไฟเส้น</u> เล็ก ๆ สายไฟนั้นก็จะร้อนจัดจนอาจเกิดไฟไหม้บ้านได้ ดังนี้เพื่อไม่ให้สายไฟเกิดร้อนจัดควรใช้ <u>ขนาดใหญ่</u> พอเหมาะสม	กระแสไฟฟ้า
๓๔	นอกจากสายไฟจะเป็นสือ เชื่อมโยงอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้าด้วยกันแล้ว สายไฟยังเป็นสื่อนำ <u>ไฟฟ้า</u> จากภายนอกอย่างด้วย	สายไฟ
	โปรดรอขอสไลด์ชุดต่อไป	

ข้อที่	คำถ้าม	คำตอบ
๗๕	เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้ ๒ แบบ คือ <ol style="list-style-type: none">๑.๒.	กระแสไฟฟ้า
๗๖	ถ้ามีนักเรียนจะต่อหลอดไฟหลาย ๆ ดวงโดยนักเรียนสามารถเปิดไฟคร่วงได้ปิดคร่วงได้ก็ได้หรือจะเปิดและปิดทุกดวงก็ได้นักเรียนควรต่อหลอดไฟแบบ	๑.แบบอนุกรม ๒.แบบขนาน
๗๗	สำหรับการต่อหลอดไฟแบบจะทำให้ไฟทุกดวงดับลง ถ้าเกิดหลอดไฟขากเสียบหลอดเดียว	ขนาน
๗๘	ประโยชน์ของ <u>กระแสไฟฟ้า</u> คือ กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนแสงสว่าง และเกิดอำนาจงานแม่เหล็กสำหรับการเกิดความร้อนต่อเมื่อชุดลวดความร้อนในเตารีดต้านทานการไหลของ	อนุกรรม
๗๙	สำหรับหลอดไฟจะให้แสงสว่างต่อเมื่อทำให้เส้นหอดอกไฟร้อนขึ้นจนกระทั่งเปล่งแสงสว่างออกมาก	กระแสไฟ
๘๐	สำหรับพัดลมจะหมุนต่อเมื่อ ทำให้เหยดลวด เกิดอำนาจงานแม่เหล็ก แล้วขี้วของ ในพัดลมจะดูดและผลักกันอย่างพอเหมาะสม จึงทำให้พัดลมหมุนต่อเนื่องกันไป	กระแสไฟ
		กระแสไฟ แม่เหล็ก

ภาคผนวก ช.

ตารางที่ ๑ คะແນນກາຮັດສອບກ່ອນແລະຫສັງເຮັດນັບທ ເຮັດນັບໄປໂປຣແກຣມສື່ອຜສມແລະ
ກະແນນກາຮັດທຳບັດເຮັດ ວັຊາວິທຍາຄາສົດ ເຊິ່ງໄຟຟ້າໃນບ້ານ ກົບນັກເຮັດ

ກອນ ຄນ

ນັກເຮັດ	ກະແນນທົດສອບ	ກະແນນທົດສອບ	ກະແນນກາຮັດ	ກະແນນ
ຄນທີ	ກ່ອນເຮັດ	ຫສັງເຮັດ	ກໍາວັນນີ້	ແບບສຶກທົດ
១	២៧	៣៨	១១	៥០
២	៤៧	៣៥	៥	៥៦
៣	២៧	៣៧	៩០	៥៥
៤	៦៥	៣៦	៥	៥៥
៥	៣០	៣៥	៥	៥៥
៦	២៧	៣៦	៥	៥៥
៧	៣១	៣៥	៥	៥៥
៨	២៣	៣៣	៩០	៥៥
៩	៣៣	៣៥	៥	៥៥
១០	២៦	៣៥	៩១	៥៥
១១	២៣	៣៥	៩៥	៥៥
១២	២៣	៣៥	៥	៥៥
១៣	២៩	៣៥	៩០	៥៥
១៤	២៣	៣៥	៩០	៥៥
១៥	២៣	៣៥	៩១	៥៥
១៦	២២	៣៥	៩៥	៥៥
១៧	២៩	៣៥	៥	៥៥
១៨	២៩	៣៦	៥	៥៥
១៩	២៩	៣៦	៥	៥៥
២០	២៩	៤០	១២	៥៥
២១	២៦	៣៣	៩១	៥៥
២២	៣២	៤០	៥	៥៥
២៣	២៩	៣៥	៩១	៥៥
២៤	២៩	៣១	៥	៥៥

ตารางที่ ๑ (ต่อ)

นักเรียน คนที่	คะแนนทดสอบ ก่อนเรียน	คะแนนทดสอบ หลังเรียน	คะแนนรวม ก้าวหน้า	คะแนน แบบผิวหนัง
๒๕	๗๐	๙๗	๗	๔๙
๒๖	๙๗	๗๙	๑๔	๔๗
๒๗	๘๕	๗๙	๖	๔๙
๒๘	๙๙	๗๙	๒	๔๗
๒๙	๘๙	๗๖	๓	๔๗
๓๐	๗๕	๗๖	๑๑	๔๙
รวม	๘๖๐	๑๐๕๙	๒๗๙	๑๖๙๔
เฉลี่ย	๒๗.๓๓	๒๖.๖๗	๙.๗	๔๖.๔๗
ร้อยละ	๖๙.๓๓	๘๐.๔๙	๒.๗.๒๕	๔๕.๔๗

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ตารางที่ ๗ การทดสอบหาความ เชื่อมั่นได้ของแบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าในบ้าน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ ของโรงเรียนดอนเมือง (อาคารบารู)

แสดงผลการทดสอบหาความ เชื่อมั่นของแบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าในบ้าน

N	$\sum x$	\bar{x}	$\sum x^2$
30	1099	36.63	40429

จากสูตร

$$\begin{aligned}
 S.D. &= \sqrt{\frac{\sum x^2}{N} - \left(\frac{\sum x}{N}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\frac{40429}{30} - \left(\frac{1099}{30}\right)^2} \\
 &= \sqrt{1347.63 - 1341.88} \\
 &= \sqrt{5.75} \\
 &= 2.40
 \end{aligned}$$

จากสูตร $r_{k21} = \frac{n}{n-1} \left[1 - \frac{\bar{x} (n - \bar{x})}{n (S.D.)^2} \right]$

$$\begin{aligned}
 \text{แทนค่า } r_{k21} &= \frac{40}{40-1} \left[1 - \frac{36.43 (40 - 36.43)}{40 (2.40)^2} \right] \\
 &= \frac{40}{39} (1 - 0.56) \\
 &= \frac{40}{39} \times 0.44 \\
 &= 0.45
 \end{aligned}$$

แบบทดสอบมีความ เชื่อมั่นได้ = 0.45

ตารางที่ ๔ ผลจากการทำแบบทดสอบหลังจากเรียนบทเรียนแบบโปรแกรมลือผสม เรื่องไฟฟ้าในบ้าน

รวมค่า- ตอบที่ถูก	รวมค่า- ตอบที่ผิด	จำนวนเงินที่ต้องจ่าย										รวมค่า- ตอบที่ถูก	รวมค่า- ตอบที่ผิด
		๑๐๐	๙๙	๙๘	๙๗	๙๖	๙๕	๙๔	๙๓	๙๒	๙๑		
๘๔	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๗๐	๖๙	๖๘	๖๗	๖๖
๘๕	๗๙	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๖๙	๖๘	๖๗
๘๖	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๘๗	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๘๘	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๘๙	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๐	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๑	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๒	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๓	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๔	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๕	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๖	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๗	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๘	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๙๙	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖
๑๐๐	๗๘	๗๗	๗๖	๗๕	๗๔	๗๓	๗๒	๗๑	๖๐	๕๙	๕๘	๕๗	๕๖

หมายเหตุ หมายถึงคำตอบที่ผิด

ตารางที่ ๕ การทดสอบความมีนัยสำคัญของความก้าวหน้าของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนบทเรียนแบบโปรแกรมลีอฟสมสไลด์เทป เรื่องไฟฟ้าในบ้าน

ลำดับที่	คะแนนทดสอบ	คะแนนทดสอบ	คะแนนผลค่าง	d^2
	ก่อนเรียน	หลังเรียน	d	
๑	๒๖๗	๓๔๕	๗๙	๑๗๑
๒	๒๖๗	๓๔๕	๗	๖๔
๓	๒๖๗	๓๔๗	๘๐	๑๐๐
๔	๒๖๙	๓๖๖	๗	๕๙
๕	๒๗๐	๓๖๕	๙	๘๑
๖	๒๗๗	๓๖๖	๙	๘๑
๗	๒๗๗	๓๖๕	๙	๘๑
๘	๒๗๗	๓๖๓	๔	๔
๙	๒๗๗	๓๖๓	๐	๐
๑๐	๒๗๖	๓๖๗	๙๑	๑๗๑
๑๑	๒๗๗	๓๖๗	๑๔	๑๙๖
๑๒	๒๗๗	๓๖๒	๕	๒๕
๑๓	๒๗๘	๓๖๕	๗๐	๑๐๐
๑๔	๒๗๘	๓๖๗	๑๐	๑๐๐
๑๕	๒๗๘	๓๖๗	๐	๐
๑๖	๒๗๘	๓๖๕	๓๕	๑๒๕
๑๗	๒๗๙	๓๖๘	๙๙	๙๙
๑๘	๒๗๙	๓๖๖	๒	๔
๑๙	๒๗๙	๓๖๖	๒	๔
๒๐	๒๗๙	๓๖๘	๑๒	๑๔๔
๒๑	๒๘๖	๓๗๗	๙๙	๑๗๑
๒๒	๒๘๖	๓๗๗	๙๙	๑๗๑
๒๓	๒๘๖	๓๗๗	๙๙	๑๗๑
๒๔	๒๘๖	๓๗๗	๙๙	๑๗๑
๒๕	๒๘๖	๓๗๗	๙๙	๑๗๑
๒๖	๒๘๖	๓๗๗	๙๙	๑๗๑

ลำดับที่	คะแนนทดสอบ	คะแนนทดสอบ	คะแนนผลต่าง	d^2
	ก่อนเรียน	หลังเรียน	d	
๒๗	๒๔	๗๘	๕๔	๗๖๑
๒๘	๒๙	๗๘	๔๙	๘๙
๒๙	๒๙	๗๖	๔๗	๙๖
๓๐	๒๕	๗๖	๕๑	๒๕๑
รวม			๒๗/๙	๒๕๗๗

การคำนวณเพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญของคะแนน เฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อผสมสไลด์ เทป เรื่องไฟฟ้าในบ้าน

๑. ตั้งสมมติฐานว่าไม่มีความแตกต่างของคะแนน เฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อผสมสไลด์ เทป

$$(H_0 : M_1 = M_2)$$

๒. คำนวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง (\bar{d})

$$\begin{aligned}\bar{d} &= \frac{\sum d}{N} \\ &= \frac{279}{30} \\ &= 9.3\end{aligned}$$

๓. คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง (S.D. $_d$)

$$S.D._d = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N} - (\frac{\sum d}{N})^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{\frac{2913}{30} - \left(\frac{279}{30}\right)^2} \\
 &= \sqrt{97.1 - (9.3)^2} \\
 &= \sqrt{97.1 - 86.49} \\
 &= \sqrt{10.61} \\
 &= 3.26
 \end{aligned}$$

๔. คำนวณความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่าง ($\sigma_{\bar{d}}$)

$$\begin{aligned}
 \sigma_{\bar{d}} &= \frac{s.d._d}{\sqrt{N-1}} \\
 &= \frac{3.26}{\sqrt{30-1}} \\
 &= \frac{3.26}{\sqrt{29}} = \frac{3.26}{5.39} \\
 &= .60
 \end{aligned}$$

๕. คำนวณอัตราส่วนวิกฤติโดยหาค่าที่ ($t = \text{test}$)

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{\bar{d}}{\sigma_{\bar{d}}} \\
 &= \frac{9.3}{.60} \\
 &= 15.5
 \end{aligned}$$

ที่ระดับความมั่นคงสำคัญ .๐๑ t มีค่า ๒.๗๖ แล้วก้า t ที่คำนวณได้มีค่า

$$= ๑๕.๕ > ๒.๗๖$$

ตั้งนั่นค่า เฉลี่ยของคะแนนก่อน เรียนและหลัง เรียนบท เรียนแบบโปรแกรมสื่อ
ผสมสไลด์ เทปเทกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๑

จึงอาจกล่าวได้ว่า บทเรียนแบบโปรแกรมสื่อผสมสไลด์ เทปวิชาชีวิตศาสตร์
เรื่องไฟฟ้าในบ้าน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องไฟฟ้าในบ้าน เพิ่มขึ้น



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน

นายกิริณร์ ชาดาภิจารดุณ เกิดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๙๑
ณ แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะคุณศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง วิทยากรระดับ ๔
แผนกเอกสารและโสตทัศน์ปักรัตน์ กองฝึกอบรม การสื่อสารแห่งประเทศไทย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย