

การวิเคราะห์荷ล็อกฟลของระบบกำลังไฟฟ้าน้ำด้วยวิธีแยก เป็นส่วนย่อย



นายวุฒินันท์ สุรพลชัย

004904

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชาศวกรรมไฟฟ้า

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2523

A PIECEWISE SOLUTION OF LOAD FLOW  
FOR LARGE-SCALE POWER SYSTEM


Mr. Vuthinanda Surapolchai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering  
Department of Electrical Engineering  
Graduate School  
Chulalongkorn University

1980


หัวชื่อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์โอลด์ไฟลของระบบกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยรีเซ็ตเป็นส่วนย่อย  
 โดย นายวุฒินันท์ สุรพลชัย  
 ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. จราย บุญยุบล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิปัญญา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ  
 ศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาภูมิทางบัณฑิต

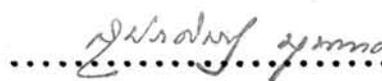
 ..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุประดิษฐ์ บุญนาค)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ..... ประธานกรรมการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร. ประโมทัย อัยยวิทยะ)

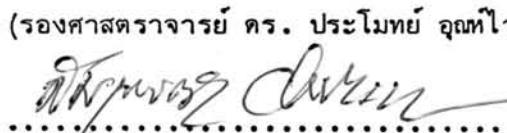 ..... กรรมการ  
 (นายสมเกียรติ พูลประภาก)

 ..... กรรมการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร. จราย บุญยุบล)

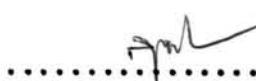 ..... กรรมการ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิปัญญา)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การวิเคราะห์โอลด์ไฟลของระบบกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยวิธีแยกเป็นส่วนย่อย
ชื่อนิสิต	นายวุฒินันท์ สุรพลชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.จรวิทย์ บุญยุบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิภิสาร
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา	2522

บทศัดย์



ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แสดงวิธีทางผลลัพธ์ของข่ายวงจรแบบแยกส่วน และได้นำวิธีนี้มาประยุกต์เข้ากับการวิเคราะห์โอลด์ไฟลของระบบกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยแบ่งระบบออกเป็นส่วนย่อย แล้วหาผลลัพธ์ของส่วนย่อย และรวมผลลัพธ์ของส่วนย่อยเข้าด้วยกัน ก็จะได้ผลลัพธ์รวมของระบบทั้งหมด โดยวิธีนี้จะทำให้ลดที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ลงและสามารถที่จะวิเคราะห์ระบบกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดจำกัด

Thesis Title      A Piecewise Solution of Load Flow for Large-Scale Power  
System.

Name                Mr. Vuthinanda Surapolchai

Thesis Advisor     Associate Professor Charuay Boonyubol, Ph.D  
                      Assistant Professor Sukumvit Phoomvuthisarn, Ph.D

Department        Electrical Engineering

Academic Year    1979

#### ABSTRACT

In this thesis a piecewise solution is derived and applied to the solution of load flow problem of large-scale power system. This method divides a power system into several smaller subsystems, finds the solution models for the subsystems, and finally obtains the solution of the original power system through an interconnection model. This method will render an advantage in computer storage, and it can be used to analyse a large-scale power system with available digital computer.

## กิจกรรมประจำ周



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ล้ำ เรือง ได้ด้วยความสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายท่านด้วยกัน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จราย บุญยุบล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิจิตราร อาจารย์แผนกวิชาชีวกรรมไฟฟ้า ที่ให้คำปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโมทย์ อุณห์ไวยะ หัวหน้าแผนกวิชาชีวกรรม-ไฟฟ้า ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคุณสมเกียรติ พลประการ หัวหน้ากองวางแผนและระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อความและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คุณศรชัย สมิต เมฆ หัวหน้ากองควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าล้วนกลาง และคุณจุมพล มณีนัย ผู้ช่วยหัวหน้ากองควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าล้วนกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิจัยนี้ คุณไพบูลย์ พิพัฒน์สมพร หัวหน้าแผนกวิชาวางแผนและวิเคราะห์การจ่ายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ช่วยให้ข้อมูลของระบบไฟฟ้า คุณเสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สถาปนิกกองกลางฝ่ายปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ช่วยจัดทำภาพประกอบ คุณอนุศักดิ์ หมื่นมา้นะ ที่ช่วยจัดพิมพ์ และผู้ร่วมสนับสนุนอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอียนนาม ณ ที่นี่

สารบัญ

หน้า

บทศัพท์อักษรไทย .....	๔
บทศัพท์อักษรอังกฤษ .....	๕
กิติกรรมประการ .....	๖
รายการรูปประกอบ .....	๗
รายการตารางประกอบ .....	๘
บทที่	
1. บทนำ .....	1
2. ทฤษฎีหลักในการวิเคราะห์โอลด์ไฟล .....	4
2.1 การใช้สัญลักษณ์และการแทนค่าในระบบไฟฟ้า .....	4
2.2 สมการของระบบไฟฟ้า .....	8
2.3 บล็อกเมืองศัพท์ .....	10
2.4 สมการของพลังไฟฟ้าที่ไฟลในสายล่งและในหม้อแปลงไฟฟ้า .....	12
3. วิธีทางผลลัพธ์แบบแยกส่วนโดยใช้หลักการของไดคอบติก .....	15
3.1 การหาผลลัพธ์แบบแยกส่วน .....	15
3.2 หลักการของไดคอบติก .....	22
3.3 การนำไดคอบติกไปใช้งาน .....	27
3.4 การจัดรูปข่ายวงจรและการสร้าง เมตริก .....	29
3.5 ส่วนกลับของ เมตริก .....	35
3.6 ตัวอย่างการหาผลลัพธ์ .....	37
3.7 การใช้ไดคอบติกในระบบไฟฟ้ากำลัง .....	42
4. โปรแกรมโอลด์ไฟลโดยวิธีแยกระบบ เป็นส่วนย่อย .....	50
4.1 การอ่านข้อมูลและจัดข้อมูลแบ่งออกเป็นโขน .....	50
4.2 การสร้าง เมตริก $Z_1$ และ $Z_2$ .....	66



## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 การสร้างเมตริก $Z_4$ และ $Y_4$ .....	80
4.4 การกำหนดค่าเริ่มต้น .....	90
4.5 การหาผลลัพธ์ของแรงดันไฟฟ้าโดยวิธีอิเทอเรทิฟ .....	96
4.6 ส่วนแสดงผลลัพธ์ .....	104
5. การใช้โปรแกรมและตัวอย่างการคำนวณ .....	110
5.1 การจัดเตรียมข้อมูล .....	110
5.2 ตัวอย่างการคำนวณ .....	115
6. สรุปและข้อเสนอแนะ .....	137
เอกสารอ้างอิง .....	139
ภาคผนวก ก. โปรแกรมวิเคราะห์โหลดฟอล .....	141
ภาคผนวก ข. ตัวอย่างการวิเคราะห์โหลดฟอลระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ .....	174
ประวัติ .....	187

## รายการรูปประกอบ

หน้า

รูปที่

2.1	แสดงสิ่งกราวด์-หาย อินพิเดนซ์ที่สมมูลย์กับโอลด์ .....	5
2.2	แสดงสิ่งวางจารสมมูลย์พายที่ใช้แทนสายส่งไฟฟ้า .....	6
2.3ก	หม้อแปลงที่มีอัตราส่วนจำนวนรอบ เป็นปกติ มีค่า $t = 1$ .....	6
2.3ข	สมมูลย์ของหม้อแปลงที่มีค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ เป็นปกติ .....	6
2.3ค	แสดงสิ่งหม้อแปลงอุดมคติที่อนุกรมกับอินพิเดนซ์ใช้ เชียนแทนหม้อแปลงที่มีอัตราส่วนจำนวนรอบแตกจากปกติ .....	7
2.3ง	แสดงวงจรสมมูลย์พาย .....	7
2.4	แสดงกราแสท์ไพลเข้าบลสโอลด์ .....	9
2.5	แสดงกราแสท์ไพลเข้าบลส เครื่องกำเนิดไฟฟ้า .....	10
3.1	แสดงช่ายางจารซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 โซน .....	15
3.2	แสดงช่ายางจาร เมื่อ เอกสกัลไยน์ออก .....	16
3.3	แสดงช่ายางจารโหนด-แรร์ ซึ่งสมมูลย์กับช่ายางจารพริมิทิฟ .....	18
3.4	กราฟของช่ายางจารโหนด-แรร์ แสดงวงรอบ เปิดและวงรอบปิด .....	22
3.5	แสดงการจัดค่าอินพิเดนซ์ต่าง ๆ .....	32
3.6	แสดงทิศทางของสกัลไยน์ .....	34
3.7ก	แสดงระบบไฟฟ้ากำลังก่อนแบ่งโซน .....	42
3.7ข	แสดงระบบย่อยหลังแบ่งโซน .....	42
3.7ค	แสดงสมมูลย์ของสกัลไยน์ .....	43
4.1	ไฟลชาร์จแสดงการอ่านข้อมูลของบลสและการจัดโซน .....	55
4.2	ไฟลชาร์จแสดงการอ่านข้อมูลของสาย การหาสกัลไยน์ และการหาชั้นอิลิเมนท์ สมมูลย์ที่บลส .....	59

## รายการรูปประกอบ (ต่อ)

	หน้า
<b>รูปที่</b>	
4.3 ไฟลชาร์จแสดงการสร้างสายสมมูลย์และจัดลำดับสาย .....	64-65
4.4 ไฟลชาร์จแสดงการสร้าง เมตริก $Z_1$ .....	75
4.5 ไฟลชาร์จแสดงการหาค่าแนวโน้มของศักดิ์ถาวร .....	76
4.6 ไฟลชาร์จแสดงการจัดข้อมูลของบล็อกให้อยู่ในกลุ่มโขน เตียวกัน .....	77
4.7 ไฟลชาร์จแสดงการหาสิ่งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สิ่งนั้น .....	78
4.8 ไฟลชาร์จแสดงการสร้าง เมตริก $Z_2$ .....	79
4.9 ไฟลชาร์จแสดงการสร้าง เมตริก $Z_4$ .....	83
4.10 ไฟลชาร์จแสดงการสร้าง เมตริก $Z_4$ .....	84
4.11 ไฟลชาร์จแสดงการหา เมตริก $Z_s$ .....	88
4.12 แสดงการเก็บค่า เมตริก $Z_s$ และ $Z_{DD}$ .....	89
4.13 ไฟลชาร์จแสดงการหา เมตริก $Z_{DD}$ .....	88
4.14 ไฟลชาร์จแสดงการกำหนดค่า เริ่มต้นของแรงดันและกระแส .....	95
4.15 ไฟลชาร์จแสดงการหาผลลัพธ์ของแรงดันโดยวิธีอิเทอเรียฟ .....	102-103
4.16 ไฟลชาร์จแสดงการคำนวณและพิมพ์ผลลัพธ์ เกี่ยวกับบล็อก .....	108
4.17 ไฟลชาร์จแสดงการคำนวณพลังไฟฟ้าในสายส่งและในหม้อแปลงไฟฟ้า และพิมพ์ผลลัพธ์ .....	109
5.1 ตัวอย่างระบบไฟฟ้ากำลังที่นิ่มมาใช้เครื่องห้องแม่ไฟล .....	115
5.2 แผนภูมิแสดงการไหลของพลังไฟฟ้า .....	117

## รายการตารางประกอบ

หน้า

### ตารางที่

5.1	แสดงการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมโปรแกรม .....	118
5.2	แสดงการกรอกข้อมูลของบล็อกในกระดาษฟอร์ม .....	118
5.3	แสดงการกรอกข้อมูลของสายลงในกระดาษฟอร์ม .....	119
5.4	ข้อมูลของบล็อกที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านและบันทึกไว้เพิ่มพูนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง .....	120
5.5	ข้อมูลของสายที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านและบันทึกไว้เพิ่มพูนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง .....	121
5.6	แสดงสายที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ .....	122
5.7	แสดงค่าสายและสายสมมูลย์ หลังจากชุดลำดับ เสร็จแล้วของโฉนที่ 1 ...	123
5.8	แสดงค่าสายและสายสมมูลย์ หลังจากชุดลำดับ เสร็จแล้วของโฉนที่ 2 ...	124
5.9	แสดงค่า $Z_1$ ของโฉนที่ 1 .....	125
5.10	แสดงค่า $Z_1$ ของโฉนที่ 2 .....	126
5.11	แสดงค่า $Z_2$ ของโฉนที่ 1 .....	127
5.12	แสดงค่า $Z_2$ ของโฉนที่ 2 .....	128
5.13	แสดงค่า $Z_4$ .....	129
5.14	แสดงค่า $Y_4$ .....	130
5.15	แสดงค่าเริ่มต้นและค่าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบของการทำอิเทอเรทฟ	131-132
5.16	แสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับระบบ ค่าพัสดุไฟฟ้า และกระแสที่เปลี่ยนแปลงที่สร้างบล็อกในแต่ละรอบของการคำนวณ .....	133
5.17	แสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับบล็อก .....	134
5.18	แสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับสายล่งและหม้อแปลงไฟฟ้า .....	135
5.19	แสดงผลสรุปของระบบ .....	136