

การออกแบบและสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1 กะวี่ เอส. 50 เอิช
แรงดันไฟฟ้าเข้า 220 โวลท์ แรงดันไฟฟ้าออก 220 โวลท์ คงที่



นายชุลิก คำรงรัตน์

004104

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2524

工 15492370

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A 1 KVA. 50 Hz. 220-VOLT INPUT VOLTAGE,
220-VOLT CONSTANT OUTPUT VOLTAGE TRANSFORMER

Mr. Chavalit Damrongrat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering
Department of Electrical Engineering
Graduate School
Chulalongkorn University
1981

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ออกแบบและสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1 เก.วี. เอ. 50 เอิช
แรงดันไฟฟ้าเข้า 220 โวลท์ แรงดันไฟฟ้าออก 220 โวลท์ คงที่
นายชาลิต กำรงรัตน์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันต์ ศิวรัตน์

โดย

ภาควิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้มีวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาภูมิของมหาบัณฑิต

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุประคิษฐ์ บุนนาค) คณะบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประโนทย อุณหิวทยะ)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ไชยนิต)

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนชัย ประคิสตาน)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันต์ ศิวรัตน์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การออกแบบและสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1 เกวต์ เอ.

50 เอิช แรงคันไฟฟ้าเข้า 220 โวลท์ แรงคันไฟฟ้าออก
220 โวลท์คงที่

ชื่อนิสิต

นายชาลิต คำรงรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันต์ ศิวรัตน์

ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษา

2524



บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีออกแบบและสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1 เกวต์ เอ. 50 เอิช โดยท้องการให้แรงคันไฟฟ้าออกจะเท่ากับแรงคันไฟฟ้าเข้าเปลี่ยนแปลงจากพิษัท $\pm 10\%$ ขณะที่แรงคันไฟฟ้าเข้าเปลี่ยนแปลงจากพิษัท $\pm 2\%$

การทำงานของหม้อแปลงชนิดนี้ อาศัยหลักการอิ่มตัวของฟลักซ์ในแกนเนลก และเพื่อประโยชน์ประกอบกัน เนื่องจากจะมีฟลักซ์อิ่มตัวแล้ว ดึงแม่ัวจะเปลี่ยน แปลงแรงคันไฟฟ้าเข้าให้สูงขึ้น แทนที่ฟลักซ์ภายในแกนเนลกจะมีค่าเกือบคงที่ จากหลักการนี้จึงนำมาออกแบบในแรงคันไฟฟ้าออกมีค่าคงที่ไว้ ส่วนเพื่อประโยชน์นั้น นำมาใช้เพื่อช่วยหน้าที่เก็บและจ่ายพลังงานแม่เนลกไฟฟ้าให้กับวงจร และรักษาแรงคันทุก ขั้นตอนให้อย่างคงที่ ทำให้แรงคันเรกูล่าเข็ญได้มาก นอกจากนี้ยังช่วยลดกระแสไฟฟ้าเข้าให้อย่างในขณะที่เกิดริบูโซน์ และทำให้แรงคันไฟฟ้าออกจะขยับในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ ไม่เกิน 10%

Thesis Title Design and Construction of a 1 KVA., 50 Hz.
 220-Volt Input Voltage, 220-Volt Constant output
 Voltage Transformer

Name Mr. Chavalit Damrongrat

Thesis Advisor Assistant Professor Sun Sivaratana

Department Electrical Engineering

Academic Year 1981

ABSTRACT

The object of this thesis is to study, design, and construct a 1 KVA., 50 Hz. transformer. The required loading output voltage is 220-Volt \pm 2 % where as the input voltage variation is within the limit of \pm 10 %

The principle of working of this transformer depends on saturation of magnetic flux in the transformer's core and ferro-resonant action. The saturated flux is nearly constant in value with a considerable variation in input voltage. By this principle, the transformer of constant output voltage at no load could be achieved. The ferro-resonant circuit is used to improve the voltage regulation by storing and supplying electro-magnetic energy for the output circuit. Besides, the ferro-resonant effects lessen the input current. It also improve the output voltage wave form to be nearly sinusoidal.

กิติกรรมประการ



การท่าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรหลายสาขา จน
กระตุ้นผลงานให้สำเร็จด้วยกี

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโนทย อุณหิโวทยะ อธิการบดี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ไชยนิต หัวหน้าภาควิชางานไฟฟ้า ที่ทรงกรุณาให้แนวความคิดในการท่าวิทยานิพนธ์
ครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์รัชนี แก่นกำจր คณบดีหารชุรภิจ อาจารย์ปรีชา
เกื้อคลัง อาจารย์ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์ อาจารย์สมควร ชัยยุทธ อาจารย์มวจัย
กันทรงมงคล อาจารย์เรืองยศ ทั้งชีวนศิริกุล และอาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำซ่วยเหลือกันความทางค้านวิชาการ ตลอดจนช่วยขัดเกลา
สำนวนการเขียน การถ่ายรูป และการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญญา ศิวรักษ์ อาจารย์นุ่นคุณการวิจัยที่ให้
คำแนะนำบางแห่งทางให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลงด้วยกี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ๑

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ๒

กิจกรรมประจำ ๓

รายการตารางประจำ ๔

รายการรูปประจำ ๕

บทที่



1 บทนำ	1
2 สร้างหม้อแปลงทันแบบเพื่อศึกษา	5
3 วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลจากหม้อแปลงทันแบบ	14
4 วิธีออกแบบหม้อแปลง	31
5 การสร้างหม้อแปลง	47
6 การทดสอบหม้อแปลง	56
7 สรุปการวิจัยและขอเสนอแนะ	99
เอกสารอ้างอิง	105
ภาพนิวาก	106
ประวัติ	120

รายการตารางประกอบ

การงานที่		หน้า
4.1 ทัวร์คณิตศาสตร์	34	
6.1 คำและขนาคของชลลูกที่ใช้ห่านม้อแปลง	57	
6.2 คำนวณประสิทธิภาพและแรงกันเรกต์เจชั่นของนม้อแปลง ...	67	
6.3 ทดสอบอุณหภูมิของนม้อแปลงขณะจ่ายໂນດกເຕັມພົກ ຫ້າຍວິທີคำนวณຄວາມຖານທານ	98	

รายการรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
2.1 ทำแผนกราวงชอกลุคและห้องช姣	7
2.2 แรงดัน V_{22} และกระแส I_{in} ขณะปลด C ออกจากชัก N_c	10
2.3 แรงดัน V_{22} กระแส I_{in} และกระแส I_c ขณะหด C ครองชัก N_c	11
3.1 ปรับระยะหางของอากาศขนาด 1.8 ม.ม. กว่า 2.4 ม.ม.	16
3.2 ปรับพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็กแบ่งฟลักซ์ ขนาด $0.77 A_{Fe}$ และ $0.56 A_{Fe}$	19
3.3 ปรับค่าความต้านทาน $3.3 \mu F$ กว่า $4 \mu F$	22
3.4 เปลี่ยนจำนวนรอบของขกธนพุทจาก 235 รอบ เป็น 273 รอบ ...	25
3.5 เปลี่ยนจำนวนรอบของขรรษษาสภาพแรงดัน จาก 980 รอบ เป็น 1197 รอบ	28
4.1 อัตราส่วนของแกนเหล็ก	35
4.2 $B - H$ และ $\mu - H$ ของแกนเหล็ก ที่ได้จากการทดสอบ	40
4.3 อัตราส่วนแกนเหล็กท่อออกแบน	41
4.4 ทำแผนกราวงชอกลุคและห้องช姣	45
5.1 ทักษะแกนเหล็กทัว E วางแผน	48
5.2 ทักษะแกนเหล็กแบ่งฟลักซ์	49
5.3 วิธีสร้างบอนบัน	50
5.4 หม้อแปลงแรงดันคงที่ ที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว	53
5.5 กล่องใส่หม้อแปลงพร้อมป้ายปิด	54

รูปที่	หน้า
5.6 วงจรการคืนหม้อแปลงและอุปกรดพัทธกอน	55
6.1 ทำแผนกรากวางแผนของจราจรก่อนทดลอง	58
6.2 3 สภาวะของแรงดัน V_{22} เทียบกับ V_{in}	59
6.3 3 สภาวะของกระแส I_{in} เทียบกับ V_{in}	60
6.4 อักษะสมมติของหม้อแปลงขณะไม่ครอบโอลก	61
6.5 อักษะสมมติของหม้อแปลงขณะโอลก ที่ P.F. = 0.6 lagging	62
6.6 อักษะสมมติของหม้อแปลงขณะโอลก ที่ P.F. = 0.8 lagging	63
6.7 อักษะสมมติของหม้อแปลงขณะโอลก ที่ P.F. = 10	64
6.8 อักษะสมมติของหม้อแปลงขณะโอลก ที่ P.F. = 0.8 leading	65
6.9 อักษะสมมติของหม้อแปลงขณะโอลก ที่ P.F. = 0.6 leading	66
6.10 รูปคลื่นของแรงดันและกระแสที่จุดทาง ๆ ขณะแบร์ V_{in} ที่ 10 โวลต์	68
6.11 รูปคลื่นของแรงดันและกระแสที่จุดทาง ๆ ขณะแบร์ V_{in} ที่ 15 โวลต์	70
6.12 รูปคลื่นของแรงดันและกระแสที่จุดทาง ๆ ขณะแบร์ V_{in} ที่ 60 โวลต์	72
6.13 รูปคลื่นของแรงดันและกระแสที่จุดทาง ๆ ขณะแบร์ V_{in} ที่ 145 โวลต์	74
6.14 รูปคลื่นของแรงดันและกระแสที่จุดทาง ๆ ขณะแบร์ V_{in} ที่ 220 โวลต์	76
6.15 รูปคลื่นของแรงดันและกระแสที่จุดทาง ๆ ขณะแบร์ V_{in} ที่ 240 โวลต์	78
6.16 รูปคลื่น V_{in} เทียบกับ V_o เมื่อแบร์ V_{in} ที่ 200 โวลต์ ขณะไม่ครอบโอลก	80
6.17 รูปคลื่น V_{in} เทียบกับ V_o เมื่อแบร์ V_{in} ที่ 200 โวลต์	

รูปที่

หน้า

ชนิดของโหลดที่ P.F. 0.6 lagging.....	81
6.18 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 200 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 0.8 lagging	82
6.19 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 200 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 1.0	83
6.20 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 200 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 0.8 leading	84
6.21 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 200 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 0.6 leading	85
6.22 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 220 โวลต์ ชนิดในกรอบ	86
6.23 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 220 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 0.6 lagging.....	87
6.24 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 220 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 0.8 lagging	88
6.25 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 220 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 1.0	89
6.26 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 220 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 0.8 leading	90
6.27 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 220 โวลต์ ชนิดของโหลดที่ P.F. 0.6 leading.....	91
6.28 รูปคลื่น v_{in} เทียบกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 240 โวลต์ ชนิดในกรอบ	92

รูปที่

หน้า

6.29 รูปคลื่น v_{in} เที่ยงกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 240 โวต ขยะคงในลอกที่ P.F. 0.6 leading	93
6.30 รูปคลื่น v_{in} เที่ยงกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 240 โวต ขยะคงในลอกที่ P.F. 0.8 lagging	94
6.31 รูปคลื่น v_{in} เที่ยงกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 240 โวต ขยะคงในลอกที่ P.F. 1.0	95
6.32 รูปคลื่น v_{in} เที่ยงกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 240 โวต ขยะคงในลอกที่ P.F. 0.8 leading.....	96
6.33 รูปคลื่น v_{in} เที่ยงกับ v_o เมื่อแปลง v_{in} ที่ 240 โวต ขยะคงในลอกที่ P.F. 0.6 leading	97